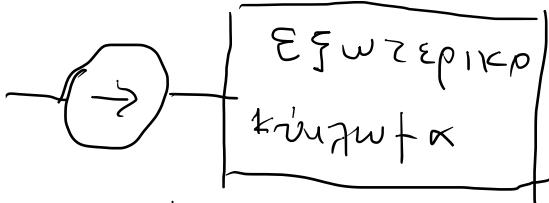


Τρανζίστορ ως πυγή ρεύματος



Ιδιοτιμή πυγή ρεύματος: Κυριωτικό στοιχείο 2 αναρρέει του οποίου το πεύκα δεν επηρεάζεται από την τάση κατάφεσης των κυρογενών των

Διαυπίνων 2 ειδη πυγών ρεύματος




Πυγή: "Δίνει η ρεύμα
εξωτερικό^ο
κινητήρα"



Καταλόγρα: "Τραβάει η ρεύμα
κινητήρα εξωτερικό^ο κινητήρα"

Υλοποίηση πυγής:

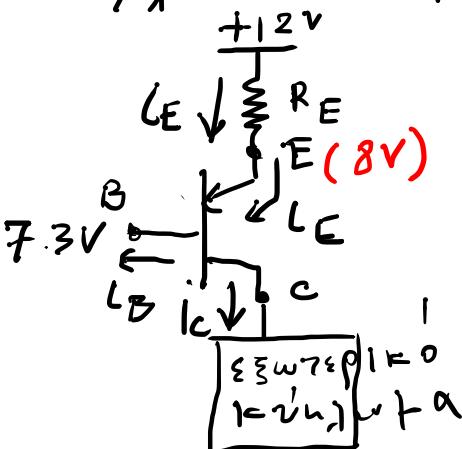

Εστω ότι

$$V_B = 7.3V$$

$$\text{πρεπεί } V_E = 8V$$

$$\text{ωστε } V_{EB} \approx 0.7V$$

$$I_E = \frac{12V - 8V}{R_E} = \frac{4V}{R_E} \quad \text{Το } I_C = \alpha \cdot I_E \approx I_E$$


κατά πεύκα η σύνει το τρανζίστορ είναι εξωτερικό^ο κινητήρα

Είναι $I_C \approx \frac{4V}{R_E}$ το οποίο δεν καλάζει εφόσον η διόδος BC δεν πολλώνεται,

ορθά, σημειώνεται παρατίθεται γεννήσεις εργασίας.

$$\text{Π.χ. } \text{αν } R_E = 2\text{k}\Omega \text{. Τότε } I_C = \frac{4V}{2\text{k}\Omega} = 2\text{mA}$$

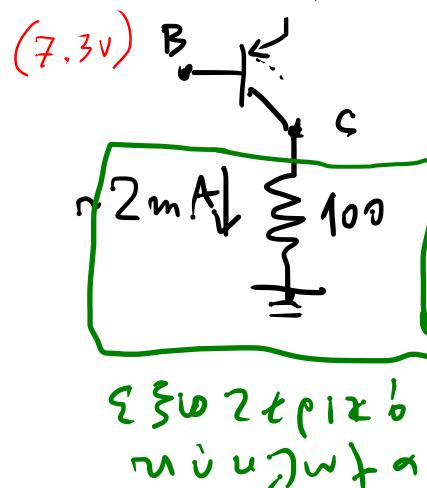Για πραγματικά, αν η εύλη προτίθεται μέσω μεταβλητής 100Ω προς γεννήσεις,



ΤΟΤΕ:

$$V_C = 100 \cdot 2\text{mA} = 0.2\text{V} \quad (V_{CB} = -7.1\text{V}, \text{to πραγματικά } 6\text{mV εργασίας})$$



Αν η εύλη προτίθεται γένεση 1kΩ τότε

$$V_C = 1\text{k}\Omega \cdot 2\text{mA} = 2\text{V} \quad (V_{CB} = -5.3\text{V}, \text{to πραγματικά } 6\text{mV εργασίας})$$


$$\text{Τια } 4\text{k}\Omega \text{ τότε } 4\text{k}\Omega \cdot 2\text{mA} = 8\text{V} \text{ από } \text{τότε } V_{CB} = 0.7\text{V δυνατό.}$$


Το πραγματικό είναι 6mV περιοχής πορείας

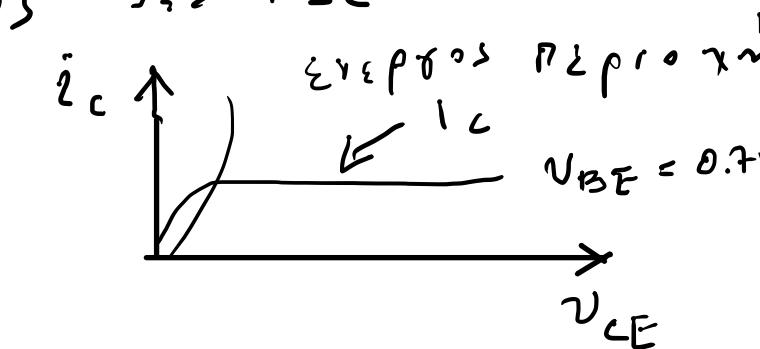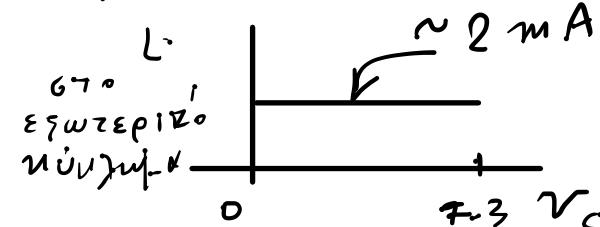Επομένως το πείραμα είναι 2mA για να γίνεται εύλη προτίθεται μεταβλητάς από 0Ω ως 3.5 kΩ




Υγρούινη καταβόθρας ρευμάτων

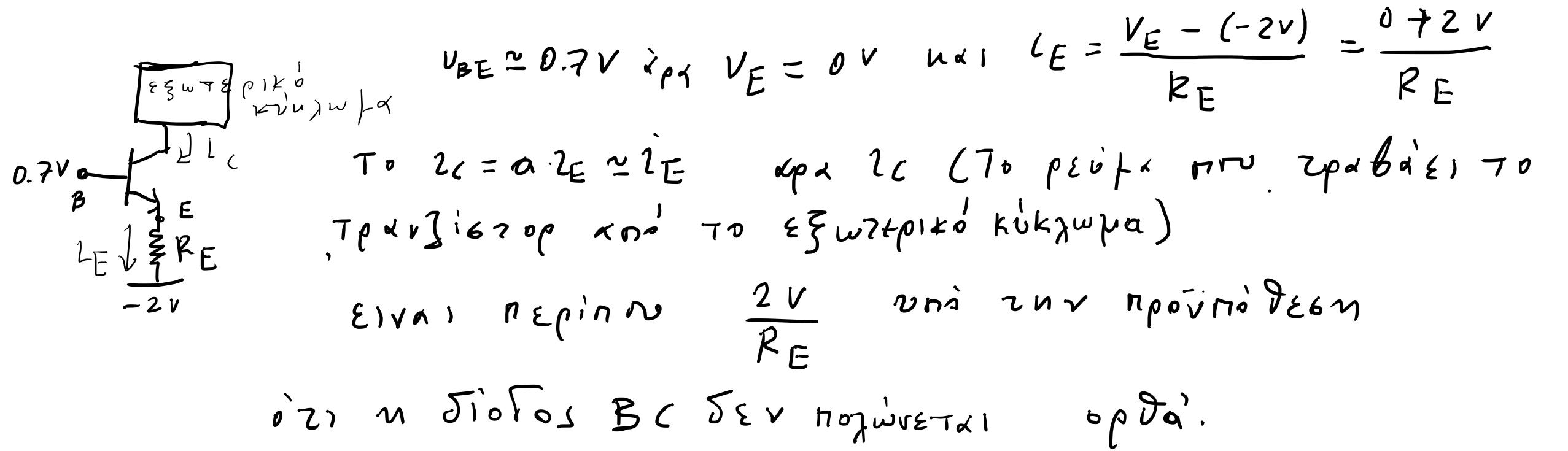

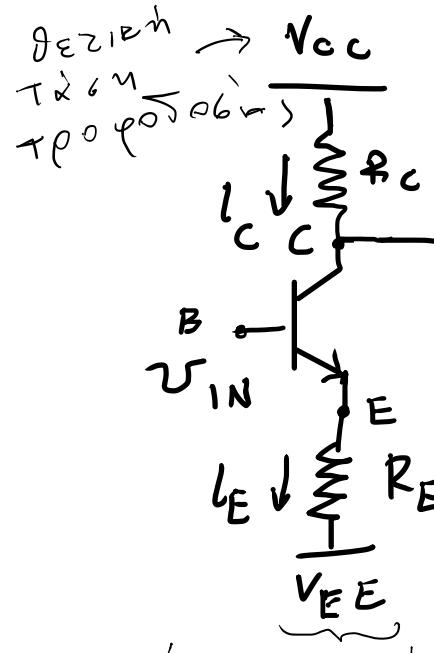

Ενιγχυτής κοινού ευπόρου (Common Emitter Amplifier)

Σετών οτι το V_{IN} εξει την μορφή:

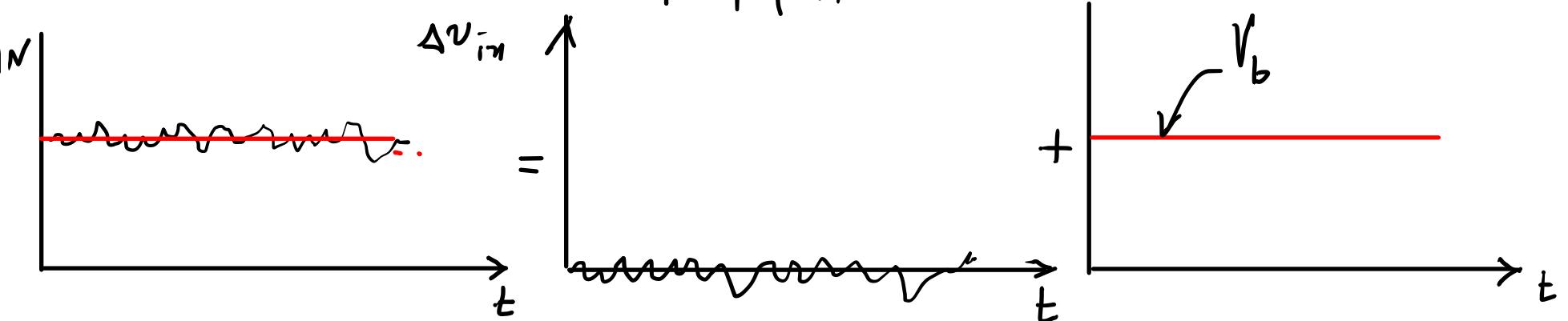

$$V_{IN}(t) = \Delta V_{in}(t) + V_b \quad \text{Αν } T \text{ ή } T_p \text{ αποτελεί την σταθερή σημείο της} \\ \text{επεργόησης της } V_{BE} \approx 0.6V \quad \text{από το}$$

$$V_E(t) = \Delta V_{in}(t) + V_b - 0.6V \quad \text{αλλά το} \\ i_E = \frac{V_E - V_{EE}}{R_E} = \frac{\Delta V_{in}(t) + V_b - 0.6V - V_{EE}}{R_E} = \frac{\Delta V_{in}(t)}{R_E} + \underbrace{\frac{V_b - 0.6V - V_{EE}}{R_E}}_{\text{επεργόηση}}$$




$$i_C = \alpha \cdot i_E \quad \text{και} \quad i_C = \alpha \cdot \frac{\Delta V_{in}(t)}{R_E} + \alpha \cdot \frac{V_b - 0.6V - V_{EE}}{R_E}$$

$$V_{OUT} = V_{CC} - i_C \cdot R_C = \underbrace{V_{CC}}_{\text{επεργόηση}} - \alpha \cdot \Delta V_{in}(t) \underbrace{\frac{R_C}{R_E}}_{\text{επεργόηση}} - \underbrace{\alpha \cdot (V_b - 0.6V - V_{EE}) \cdot \frac{R_C}{R_E}}_{\text{επεργόηση}}$$

$$\text{Ο γερός} \frac{\Delta V_{out}(t)}{\Delta V_{in}(t)} = \frac{-\alpha \cdot \Delta V_{in}(t) \cdot \frac{R_C}{R_E}}{\Delta V_{in}(t)} = -\alpha \cdot \frac{R_C}{R_E} \quad \text{αν } R_C > R_E \text{ ή } 10^4 \text{ ρέσ}$$

$$T \text{ότε} \frac{\Delta V_{out}(t)}{\Delta V_{in}(t)} = -0.95 \cdot 10 \Leftrightarrow \Delta V_{out} = -9.5 \cdot \Delta V_{in} \quad \text{Συγκανετικά} \Delta V_{in}(t) = 10mV_{mp}(wt) \quad T \Rightarrow$$
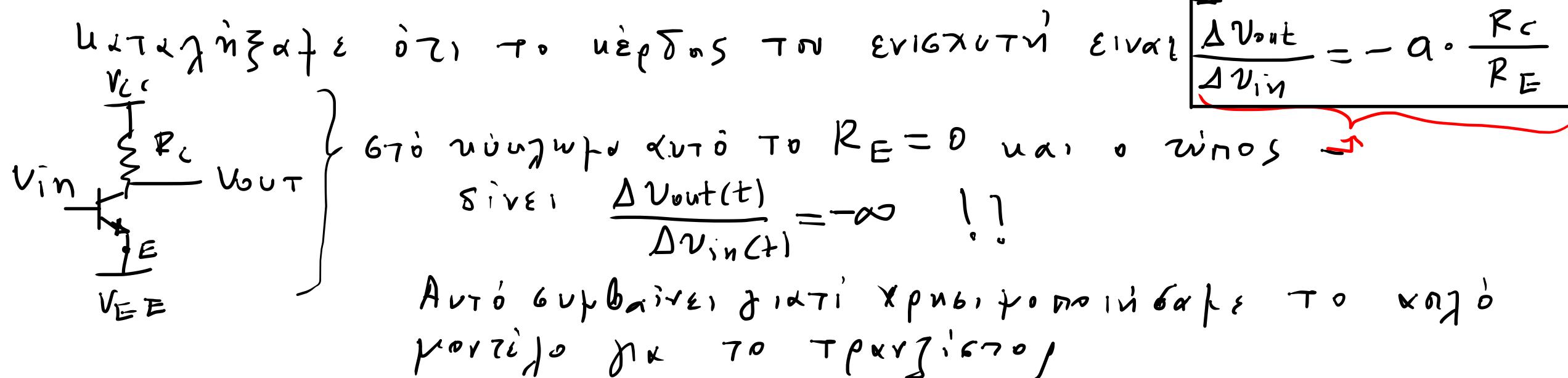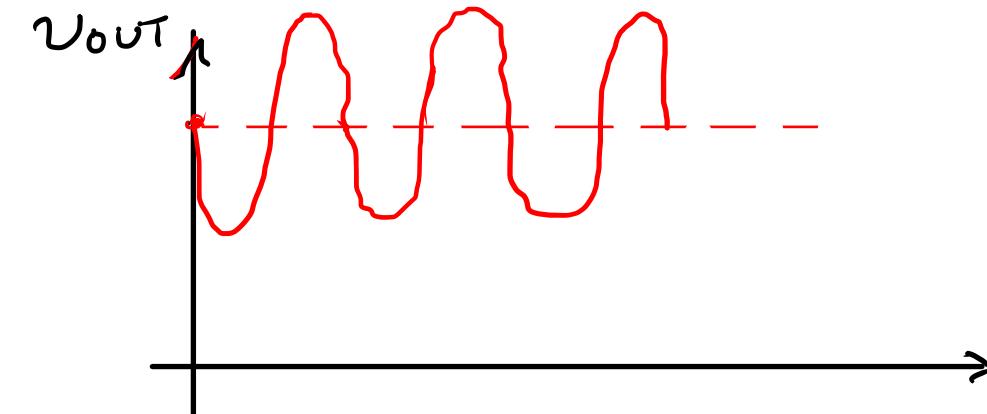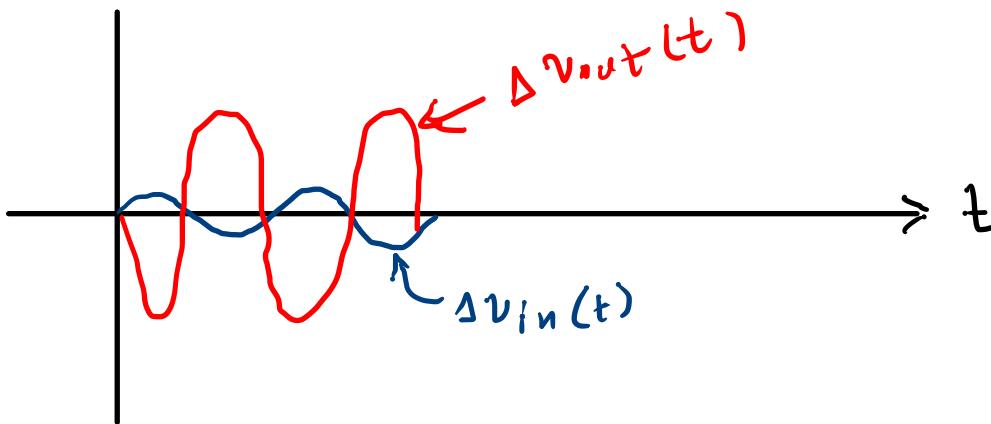
$$\Delta V_{out}(t) = -9.5 \cdot (10mV_{mp}(wt)) = -95mV_{mp}(wt)$$



$$\Sigma \text{ תער עליות ותאטיות רצינית } \rightarrow I_c = I_s e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right) \quad \text{provided } V_{BE} \gg V_T$$

ונכון עתה נזכיר כי $V_{BE} = V_{IN}(t) = V_b + \Delta V_{IN}(t)$ ופ"ז $T =$

$$e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} = e^{\frac{V_b + \Delta V_{IN}(t)}{V_T}} = e^{\frac{V_b}{V_T}} e^{\frac{\Delta V_{IN}(t)}{V_T}} \quad \text{And } \Delta V_{IN}(t) < V_T \quad T \gg T_C \quad T =$$

$$e^{\frac{\Delta V_{IN}(t)}{V_T}} \approx 1 + \frac{\Delta V_{IN}(t)}{V_T} \quad (\text{because } 1+x \approx 1+e^x, x \ll 1)$$

$$\Sigma \text{ הנוסחה } I_c = I_s \underbrace{e^{\frac{V_b}{V_T}}}_{\text{constant at } T} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right) \left(1 + \frac{\Delta V_{IN}(t)}{V_T} \right)$$

ונכון עתה נזכיר כי $\Delta V_{IN}(t) = 0$, סוגה $T = 27^\circ C$ ו- $V_b = 0$

תורם פער אטום. תורם גוף בוגר I_c נא. ערך


$$I_c(t) = I_c \left(1 + \frac{\Delta V_{IN}(t)}{V_T} \right) = I_c + \frac{I_c}{V_T} \Delta V_{IN}(t)$$

$$T_0 \text{ מושג ב- } 27^\circ C \rightarrow \text{ מינימום } I_c \text{ נא. ערך } T_0 \frac{I_c}{V_T} \Delta V_{IN}(t)$$

$T_0 \frac{I_c}{V_T}$ נזכיר ש- $I_c \propto e^{-\frac{V_T}{kT}}$ ו- $I_c \propto \mu_m \propto T$ ו- $\mu_m \propto T$ ו- $V_T \approx 26 mV @ 27^\circ C$

$$T_0 \frac{I_c}{V_T} \text{ גוף בוגר נא. ערך } g_m \propto \frac{1}{r_e} \text{ ו- } r_e = \frac{V_T}{I_c} \left(\begin{array}{l} \text{and } I_c = 1mA \\ r_e = \frac{26mV}{1mA} = 26 \Omega \end{array} \right)$$

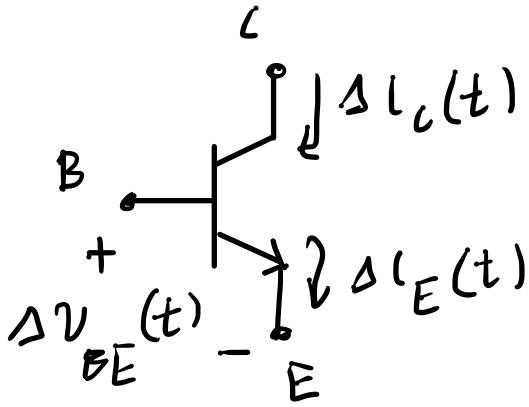Μπορούμε να φτάξουμε ότι να μοντέλο για το πόντο 670ρ πων να εγκριθεί (7α)
για τα περιβάλλοντα την Των Ταύτων και των ρευμάτων:




$$\text{Τό } \Delta i_E(t) = \frac{\Delta L_C(t)}{\alpha} \quad \text{οπως } \Delta L_C(t) = \frac{1}{r_e} \Delta V_{BE}(t) \times \rho \times$$

$$\Delta L_E(t) = \frac{1}{\alpha} \frac{1}{r_e} \Delta V_{BE}(t) \Leftrightarrow \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta L_E} = \alpha \cdot r_e \quad (\text{ο μηδε } E)$$

$$\text{Γιατί } \Delta L_B(t) + \Delta L_C(t) = \Delta L_E(t) \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{c} \downarrow \Delta L_C \\ \Delta L_B \quad \downarrow \Delta L_E \end{array}$$

$$\text{Επίσης } \Delta i_C(t) = \alpha \cdot \Delta i_E(t) \quad \left(\frac{\alpha \cdot \Delta i_E(t)}{\Delta i_C(t)} : \text{εξαρτήσεις πυρή} \right. \\ \left. \text{ρεύματος από ρεύμα} \right)$$


Αφού το πορτερό είναι

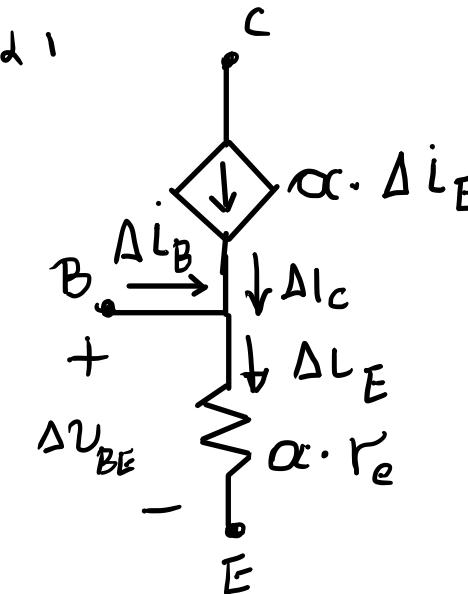


Αν νεχογήδοις μάρκα τα μεταβαλλόμενα + μηδέ τα που πευθαίνουν, που πευθαίνουν,

τότε

GTΟ συντηγματικό:

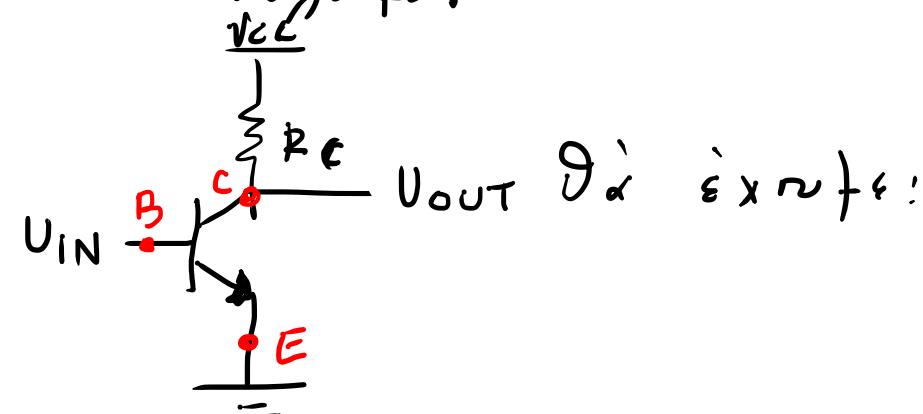

Ούτε είναι η εξωτερική:

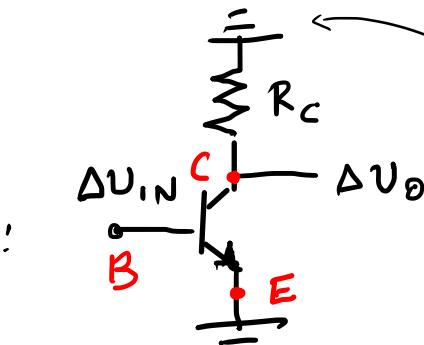


για την πεταλούδα + μηδέ τον
Vcc, $\Delta V_{CC} = 0$ (V_{CC} : GT από την προσδοκία)

και μπορούμε να διπλανώσουμε

το παραγόμενο το φορτίο

Πώς γίνεται:

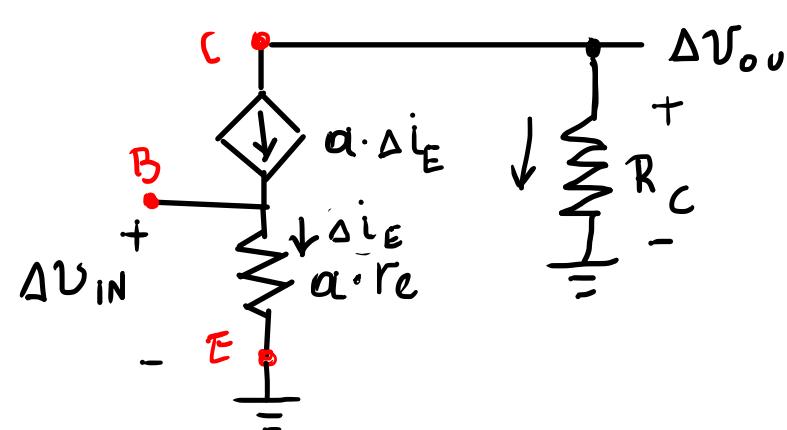


$$\text{Εφαρμογής του KCL GTΟ} \quad \textcircled{C} \quad \text{είναι } a \cdot \Delta I_E + \frac{\Delta U_{OUT}}{R_C} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \Delta U_{OUT} = -a \cdot \Delta I_E \cdot R_C \quad \text{οπου } \Delta I_E = \frac{\Delta U_{IN}}{a \cdot r_e}$$


$$\alpha_p \wedge \Delta U_{OUT} = -\alpha \cdot \frac{\Delta U_{IN}}{a \cdot r_e} \cdot R_C \Leftrightarrow$$
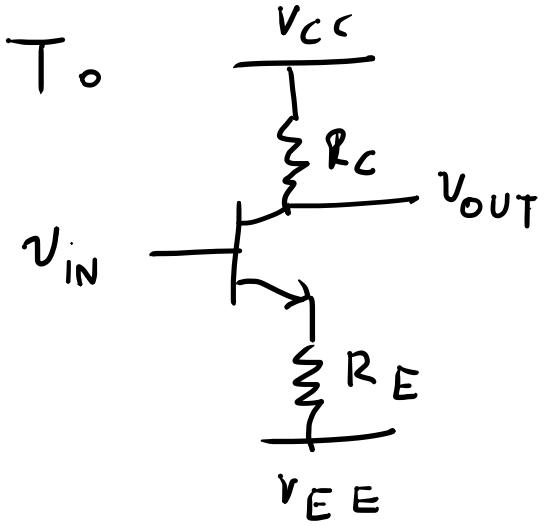
$$\Leftrightarrow \boxed{\frac{\Delta U_{OUT}}{\Delta U_{IN}} = -\frac{R_C}{r_e} \quad (!)}$$



ειδ τα γετα βαγγόφεν την πατερών πενθετων μαι των ταξεων


τιρετα!

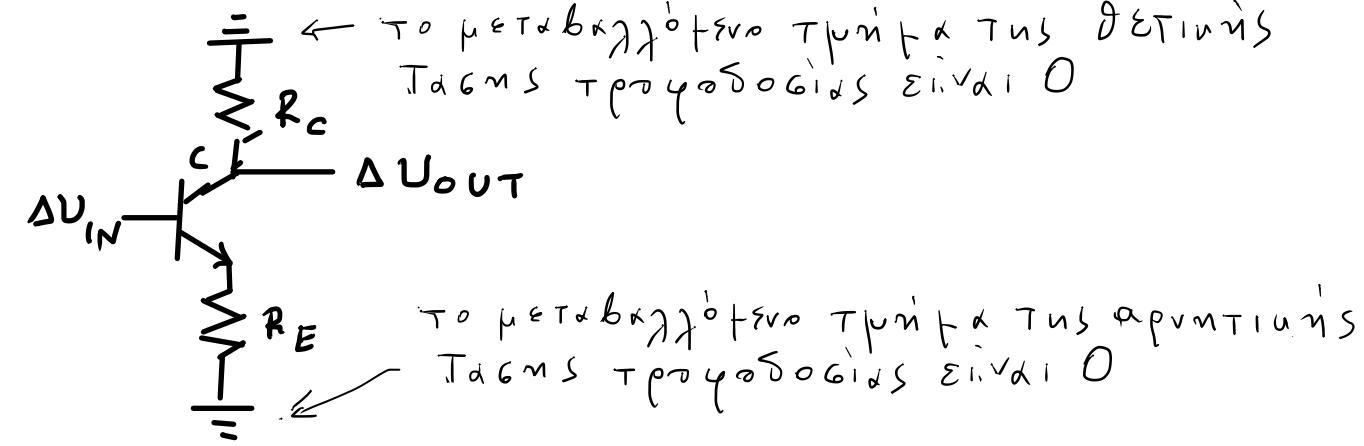

Το μεταβαγγόφεν την πατερών δετινής
ταξης προγρασμούς είναι 0

Το μεταβαγγόφεν την πατερών αρντιους
ταξης προγρασμούς είναι 0

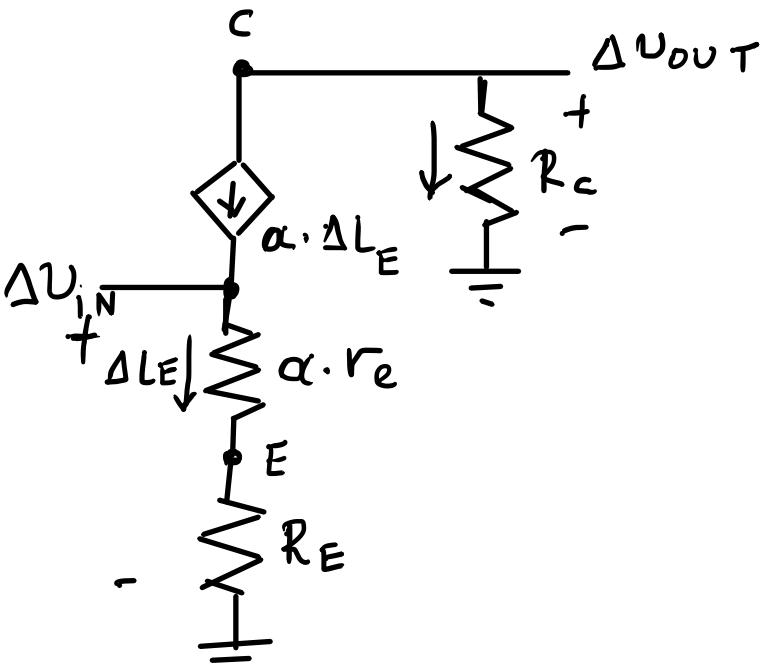Αντικαταθετώντας το μοντέλο των
προγρασμάτων εξοντες:



$$\text{Οποια KCL: } \alpha \Delta I_E + \frac{\Delta V_{OUT}}{R_C} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Delta V_{OUT} = -\alpha \Delta I_E \cdot R_C$$

$$\text{και } \Delta I_E = \frac{\Delta V_{IN}}{\alpha R_E + R_E} \quad \left\{ \Rightarrow \Delta V_{out} = -\alpha \frac{\Delta V_{in}}{\alpha R_E + R_E} \cdot R_C \right.$$

κρα

$$\boxed{\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN}} = -\alpha \frac{R_C}{\alpha R_E + R_E}}$$