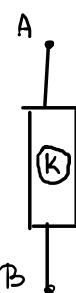




Ηγευτορινή και συνημβατική: Στα πρώτα μεθόποτα δα ασκούνται όμικρες διπλαίς διπλαίς εννοίες της θεωρίας κυκλωψής των

Κυκλωψής τικής διπλαίς 2 αυροδευτών (αριστερά και δεξιά):
Αντιδιπλαίς, πουντές, πυρία και αργά που δε βούτε γρήγορα πιρούδι.
Σε ένα τίτυρο διπλαίς:




Ορίζουμε την διεύρυνση αναφοράς ταξηδίου

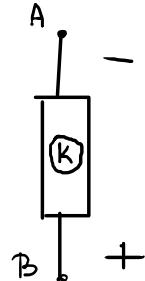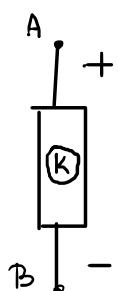Ταξηδί V επίσην επίσην διπλαίς συνημβατικό διπλαίς \textcircled{K} είναι: $V = V_A - V_B$ είναι $V = V_B - V_A$



Δηλαδή τα + και - σεν αντικρίσουν λεπτούς τανάγρας λέγεται ποιος δα είναι ο μειωτέος και ποιος ο αφαιρετέος.


Ταράξεις για ; Μια μοντέρνη 9V

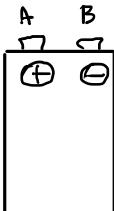


Γενική γενική εξίσωση είναι
 $V_A - V_B = 9V$

Αυτό μορφών να το

6V μπορεί να

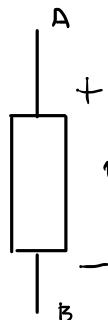

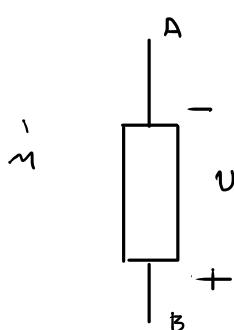
$$U = 9V \Leftrightarrow V_A - V_B = 9V$$




$$U = -9V \Leftrightarrow V_B - V_A = -9V \Leftrightarrow V_A - V_B = 9V$$

Διεύδυνη καρυκοπίδης πεντάτο:

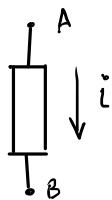

Το πεντάτο θα το δεωρώθεται
λεγεται ότι έχει την φύση του βελόνας
θα το δεωρώθει αρνητικό και
έχει κατιδίζεται φύση από μέση των βελόνας

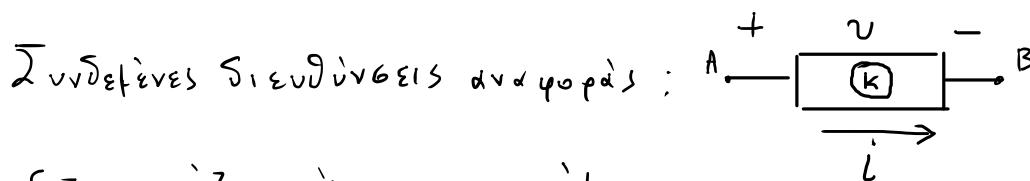Συνδετένες και μη συνδετένες διευθύνσεις αναφοράς



Σύγχρονη ή είναι η ρεία της γεννόταν

ν.λ. είναι δετικό. Π.χ. στο δίπολο K αν $U > 0$, δηλ. $U_A > U_B$

αυτό δημιουργεί ή είναι μη συμβατική φορά των ρεύματος είναι και ο

το Α προς το Β, αρκεί $i > 0$. Εποκένως $|U| = P = U \cdot i > 0$


(θυμίζετε ή είναι μη συμβατική φορά των ρεύματος είναι μη φορά των ηγενερικών πεδίων) Αν στο δίπολο K το $U < 0 \Leftrightarrow U_B > U_A$ και μη

συμβατική φορά των ρεύματος είναι και το Β προς το Α, αρκεί $i < 0$

$$\text{Εποκένως } P = U \cdot i > 0$$

Στις παραπάνω συνδετένες είναι αυτή που ακτινογίωνεται και και το
αναλογικόν στοιχείο

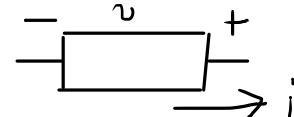Χρησιμοποιούντες συνδετένες διευθύνσεις αναφοράς. Εξαιρεση καρυκεύματος της Ηλεκτρικής Τάσης; οπου χρησιμοποιούντες



Mη συνδετένες

Κυριώτερη 6 τοπική η αναδεύτων

Γραμμική ή Σημείων Διτιθέση

Σύμβολο: Σχέδιο πεντάτονος

$$i \downarrow \begin{array}{c} + \\ \text{---} \\ - \end{array} \quad v = i \cdot R$$

$$i \downarrow \begin{array}{c} + \\ \text{---} \\ - \end{array} \quad i = \frac{1}{R} \cdot v$$

R αντιστόχοι 6ε ή 52 (Ohm)


$$\frac{1}{R} = G: \text{αγωγήσητα 6ε}$$

$$S^{-1} = S \text{ (Siemens)}$$

Γραμμική πατή R = 6ταθερά

Av R = f(v) είναι μια

γρατινή

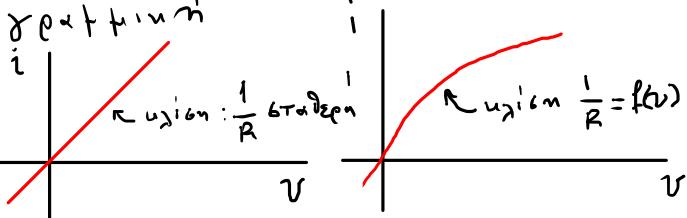

Γραμμικός Πυντωτής

$$i \downarrow \begin{array}{c} + \\ \text{---} \\ - \end{array} \quad v$$

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

$\Sigma \text{χέλια ρεύματος - τάξης}$

$$C: \text{κωρυτικότητα}$$

$$C = F \text{ (Farad)}$$

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = C \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

Γραμμικός γιατί C: 6ταθερά

Av C = f(v) είναι μια γρατινή πυντωτής.


Av $\frac{dv}{dt} = 0$ τότε $i = 0$ (Av η διαφορά δυνητικών παρατητών απεγιάζεται χρονικά, $i=0$)

Av $i \neq 0$, τότε η διαφορά δυνητικών περιβάλλοντα, χρονικά, δηλ $\frac{dv}{dt} \neq 0$

Εργητικό Πνυξίο

Κυριαρχικό διάγραμμα

εύροση: φεύγος-τάξης:

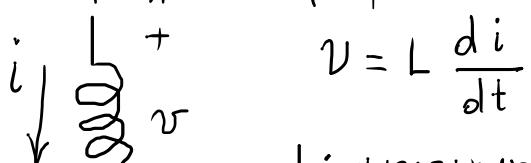

$$V = L \frac{di}{dt}$$

L: αντηπομπή
εί ε Η (Henry)

L: αντηπομπή για

εργητικό πνυξίο

Ροή του μετατικού πεδίου ρέει
δια το πνυξίο: Φ. Το εργητικό
πεδίο προσαρτήστε στο πεύκο
i και διαρρέει το πνυξίο.

$$\Phi = L \cdot i$$


$$\text{Νόμος Faraday: } V = \frac{d\Phi}{dt}$$

δεκτά


$$V = L \frac{di}{dt}$$

Αυξεξάρτητη ιδιότητα πνυξίων


Κυριαρχικά σχήματα:

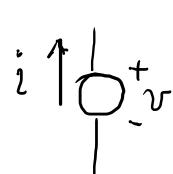

Χρησιμοποιείται
παραγόντας
εξόπλιση
Τ.Σ

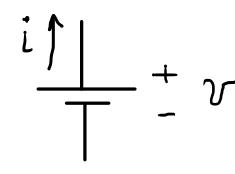

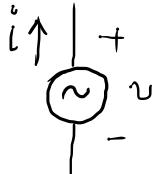Χρησιμοποιείται
παραγόντας
ανεξίσχυτο
τον χρόνο





Χρησιμοποιείται
παραγόντας
δύναμη v = f(t)


Περιπτώσεις

Ορισμός: Η v σεν εξαρτάται από το
πόσο φεύκα διαρρέει το νησιωτικό
στοιχείο

Σημ:

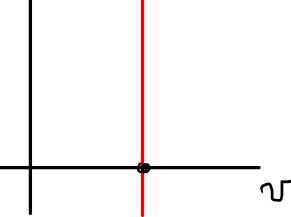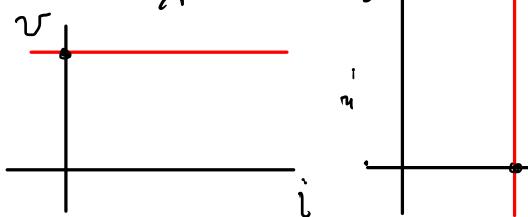

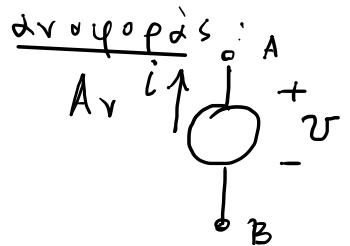Στις πυρίς τάχης ιρηνικούντε μη συδέψεις διευθύνεις



$$U > 0 \Leftrightarrow V_A > V_B$$

$i > 0$ σημαίνει ότι το ρεύμα έχει συμβατική φορά από το B προς το A .

Όμως αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα είναι συριζετό προς την φορά του πεδίου, δηλαδή

μία βαθιά την φορά του πεδίου το ρεύμα είναι ιρηνικό.

Στο $P = U \cdot i$ είναι αρνητικό.

Αυτό πρέπει να γίνεται, γιατί με το εθνικό της πυρίς τάχης μέσης μηδέποτε μηχανισμός μετατροπής ενέργειας μετακύρει τα φορτία τε καθώς κυριζεται από μέση του μηχανικού πεδίου

Ανεξάρτητη Ισανιμούνη ρεύματος


Ισχυρός

Οριαρχός:

Το πεύτα μω
Το σηματοδοτεί
δεν εξαρτάται


και την τάση δύο

μεταγενερικούς γενετέρες του

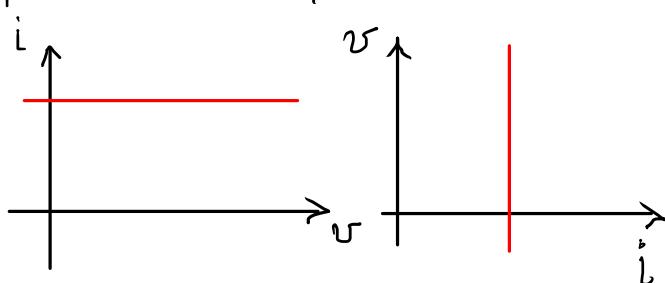

Εξαρτητέες μηχανισμοί

α) Εξαρτητέων μηχανισμός και τάση

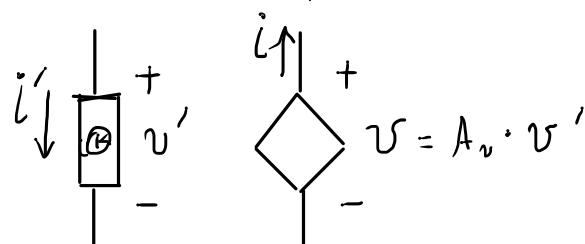

Η τάση U της μηχανής είναι

το γνωστό μιας σταθερούς Αυτοεπεκτάσεως τάσης U' . Η U'

είναι η τάση επονών γενετέρας αλλαγής σηματοδοτήσεως (Κ).

Το πως η τάση στο \textcircled{K} ρυθμίζει

την τάση U δεν αποδειχείται
θεωρία συναλλαγών, αλλά τα μεταρρυθμίστηκαν
με σταθερή Αντίσταση
κερδούσαν τάσης

Εξαρτημένες πηγές (GUVΝΕΧΣΙΑ)

β) Εξαρτημένη πηγή Τάχης από ρεύμα:

$$V = Z \cdot i'$$

Ζ: διαντιγράφη
(ΣΖ)
μονάδες

γ) Εξαρτημένη πηγή ρευμάτος από Τάχη

$$i = G \cdot V$$

Γ: διαγωγή μόντη
(ΣΓ = ΣΖ⁻¹)
μονάδες

δ) Εξαρτημένη πηγή ρευμάτος από ρεύμα


$$i = A_i \cdot i'$$

A_i : κερδός ρευμάτος

Ηλεκτρικό πίνακας


Οριοθότου:

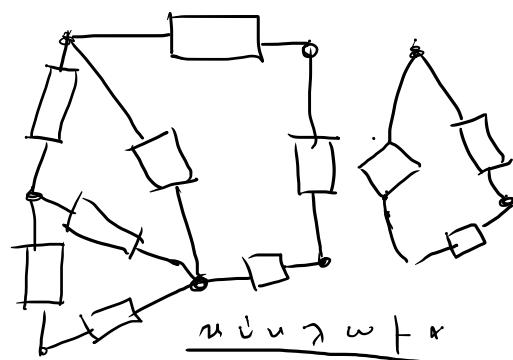Σύνορα σημείωσης (ηλεκτρική στοιχεία δύο κυριολεκτών)
GUVΝΕΤήνας μεταξύ τους



Κύρβοι κυριαρχίας: Τα δημιουργούνται σε ένα παραλλαγόντας απόδειξης

καταστάσεις στοιχείων

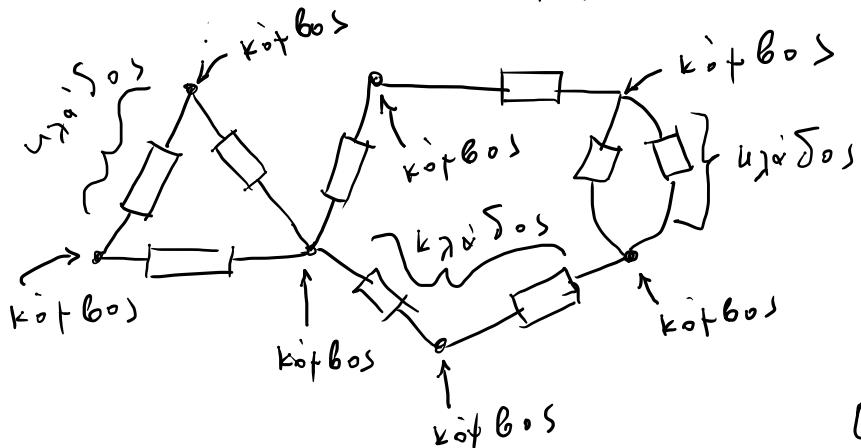

Ορίζω δύναμη
οι κυριαρχίες
αντόι εξει

$v = 0$


$$v_a = v_2 - v_1$$

$$v_b = v_4 - v_3$$

Κρίσι: Το διοργάνωμένο
συνδυασμόι τους ή ενών
νοινό κυρίως

Για την κυριαρχία:

Ο νόμος που ορίζεται δύναμης
 $v = 0$

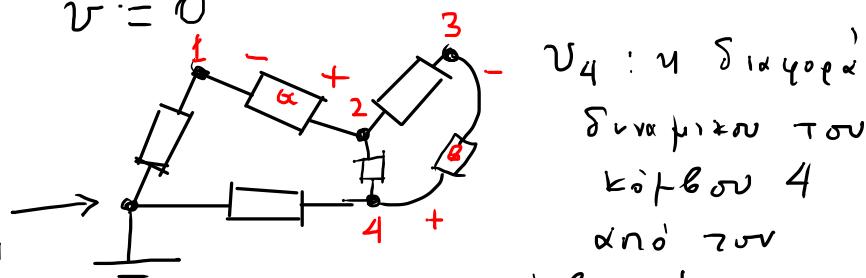

v_4 : η διαφορά
δυναμικών του
κύρβου 4
από τουν


$kotbos \frac{1}{=}$

v_3 : η διαφορά δυναμικών
του κύρβου 3 από τον κυρίως κύρβο $\frac{1}{=}$

Σηματικότητα: Ήταν ανεξάρτητη
πλήρης τάξης
και ανεξάρτητη
πλήρης ρεύματος

Απόφυγια των αναγωγών: Η τάξη
εναρρωγεί ενας ογκός, και
το πεύκα ενός ογκού
εψεις οριζούνται τις δευτερές ως
λιπούρια των αναγωγών

Nótopoi kirchoff για τα ρεύματα

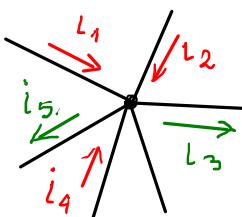

Nótopoi kirchoff


To γενερικό σύστημα των ρεύματων γενανούθεο είναι 0

Ένα πρόσωπο βάζοντες στα ρεύματα των οποίων οι διευδόξεις αναφοράς δειχνούν προς τον οίκο και οι αναδέτοι πρόσωποι βάζονται στα ρεύματα με διευθύνσεις αναφοράς μου "ρεύγοντας", από τον οίκο

$$+L_3 + L_5 - L_1 - L_2 - L_4 = 0$$

$$-L_3 - L_5 + L_1 + L_2 + L_4 = 0$$

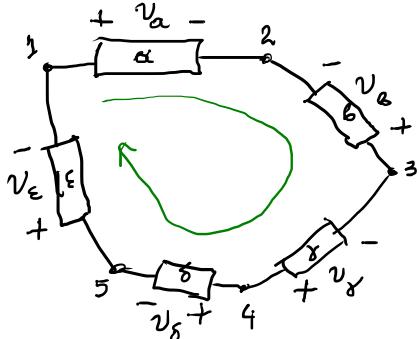Νόμος Kirchoff για τις Τάξεις: Το αρχελεικό διροήστα των Τάξεων
γείσαν δρόμο είναι 0



Ορίζουμε μια φορά περιβοργής στον δρόμο
η.χ. $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$


Οι Τάξεις με διεύθυνση ηναφοράς που ευρίσκεται
με την φορά περιβοργής μεταίνουν στο κύριον
με το ίδιο σημερινό (αυτές είναι οι v_a, v_b, v_d, v_e)
Οι Τάξεις με διεύθυνση ηναφοράς διατίθενται με την
φορά περιβοργής μεταίνουν με αντίθετο πρόσημο

$$+v_a + v_d + v_e - v_b - v_f = 0 \quad \text{η}$$

$$-v_a - v_d - v_e + v_b + v_f = 0$$

Παραδειγματος Εγγραφής νόμων Kirchhoff:

Διαρρέτης Τάξεις

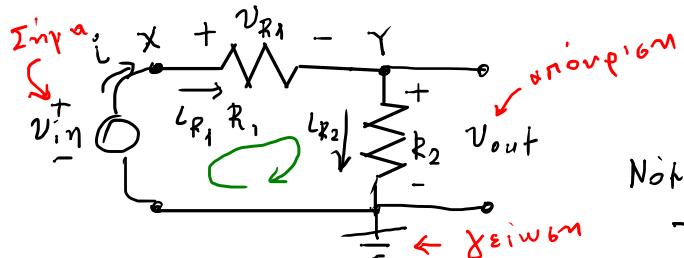

Νόμος Kirchoff για το ρεύμα (KCL) στον κόμβο X:
 $i - i_{R1} = 0 \Leftrightarrow i = i_{R1}$

KCL στον κόμβο Y: $i_{R1} - i_{R2} = 0 \Leftrightarrow i_{R1} = i_{R2}$, Συγκέντρωση: $i = i_{R1} = i_{R2}$

Νόμος Kirchoff για τις Τάξεις (KVL) στον δρόμο ↘

$$-v_{in} + v_{R1} + v_{out} = 0 \Leftrightarrow v_{out} + v_{R1} = v_{in}$$

$$U_{R_1} = i \cdot R_1, \quad U_{out} = U_{R_2} = i \cdot R_2 \quad \text{uži} \quad U_{in} = i \cdot R_1 + i \cdot R_2 = i \cdot (R_1 + R_2) \Leftrightarrow i = \frac{U_{in}}{R_1 + R_2}$$

ETG1

$$U_{out} = U_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$




žigosios (out)

$$U_{out} = k \cdot U_{in}$$

$$= a \cdot U_{in}, \quad a = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Δtarpėčius pereinatos:

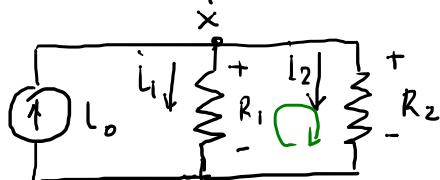

$$\text{KCL GTv}: i_o = i_1 + i_2$$

$$\text{KVL GTv}: -V_{R_1} + V_{R_2} = 0 \Leftrightarrow V_{R_1} = V_{R_2} = V$$

$$i_1 = \frac{V}{R_1}, \quad i_2 = \frac{V}{R_2} \quad \rightarrow \quad i_o = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} = V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\text{u}_{\alpha 1} \quad V = \frac{i_o}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

$$\text{ETG1} \quad i_1 = \frac{i_o}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \cdot \frac{1}{R_1} = \frac{i_o \cdot R_2}{\left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) \cdot R_2} = i_o \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_1}$$

$$i_2 = \frac{i_o}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \cdot \frac{1}{R_2} = \frac{i_o \cdot R_1}{\left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right) \cdot R_1} = i_o \cdot \frac{R_1}{R_2 + R_1}$$