



**dscal**  
DIGITAL SYSTEMS & COMPUTER ARCHITECTURE LABORATORY

# Εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων

## 6η Διάλεξη

**Τύποι σημάτων – Δομή Process – Εντολές υπό συνθήκη**

**Βασιλόπουλος Διονύσης**

**Ε.Δι.Π. Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ**

# VHDL – Conditional & Selected assignment

## Πρόβλημα

Σε ένα Computer Room υπάρχουν 3 κλιματιστικά και ένας αισθητήρας θερμοκρασίας (θερμόμετρο). Εάν το θερμόμετρο δείξει θερμοκρασία κάτω των 25 βαθμών τότε δεν λειτουργεί το κλιματιστικό. Αν η θερμοκρασία είναι μέχρι 30 βαθμούς λειτουργεί το 1ο. Αν η θερμοκρασία είναι μέχρι 45 βαθμούς λειτουργεί και το 2ο. Εάν είναι πάνω από 45 λειτουργεί και το 3ο. Θεωρείστε ότι η σειρά λειτουργίας των κλιματιστικών είναι σαφώς ορισμένη και δεν μας απασχολεί για το πρόβλημά μας.

# VHDL – Conditional assignment (Dataflow)

## When

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE ieee.numeric_std.ALL;
```

```
entity testing is  
port (temperature: in std_logic_vector(5 downto 0);  
      action      : out std_logic_vector(1 downto 0)  
);  
end entity testing;
```

```
architecture Dataflow of testing is  
signal temp :integer;  
begin
```

```
temp<= to_integer(unsigned(temperature));  
action<="00" when temp<25 else  
  "01" when (temp>=25 and temp<30) else  
  "10" when (temp>=30 and temp<45) else  
  "11";
```

```
end architecture Dataflow ;
```

max=2<sup>5</sup>-1=63

action:

00: Δεν δουλεύει τίποτα

01: Δουλεύει 1 AC

10: Δουλεύουν 2 AC

11: Δουλεύουν και τα 3 AC

**ΥΠΑΡΧΕΙ  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ**

Λογική Συνθήκη

**Μία εντολή: Ανάθεση τιμής σε ένα σήμα**

# VHDL – Selected assignment (Dataflow)

## With Select

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE ieee.numeric_std.ALL;
```

```
entity testing is  
port (temperature: in std_logic_vector(5 downto 0);  
      action      : out std_logic_vector(1 downto 0)  
);  
end entity testing;
```

```
architecture Dataflow of testing is
```

```
signal temp, temp_action :integer;
```

```
begin
```

```
temp<= to_integer(unsigned(temperature));  
temp_action<=0 when temp<25 else  
1 when (temp>=25 and temp<30) else  
2 when (temp>=30 and temp<45) else  
3;
```

Λογική Συνθήκη

Ανάθεση με επιλογή  
(διακριτές τιμές συγκεκριμένου σήματος)

Μία εντολή: Ανάθεση τιμής σε ένα σήμα

```
with temp_action select  
action<="00" when 0,  
"01" when 1,  
"10" when 2,  
"11" when 3,  
"11" when others;
```

Πρέπει να  
ελέγγω ΟΛΕΣ  
τις τιμές

**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ**

```
end architecture Dataflow ;
```

# VHDL – Conditional assignment (Behavioral)

## If

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE ieee.numeric_std.ALL;
```

```
entity testing is  
port (temperature: in std_logic_vector(5 downto 0);  
      action      : out std_logic_vector(1 downto 0)  
);  
end entity testing;
```

```
architecture Behavioral of testing is  
signal temp :integer;
```

```
begin  
temp<= to_integer(unsigned(temperature));
```

```
action_temp: process(temp) is  
begin
```

```
if (temp<25) then  
  action<="00";  
elsif (temp<30) then  
  action<="01";  
elsif (temp<45) then  
  action<="10";  
else
```

```
  action<="11";  
end if;  
end process action_temp;
```

```
end architecture Behavioral;
```

Μπορεί και πολλαπλές εντολές ανά περίπτωση (if/elsif/else)

if, elsif, else  
Μόνο μέσα σε process

Πρέπει να ελέγξω ΟΛΕΣ τις τιμές

**ΥΠΑΡΧΕΙ  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ**

# VHDL – Selected assignment (Behavioral)

## Case

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE ieee.numeric_std.ALL;
```

```
entity testing is  
port (temperature: in std_logic_vector(5 downto 0);  
      action      : out std_logic_vector(1 downto 0)  
);  
end entity testing;
```

```
architecture Behavioral of testing is  
signal temp :integer;
```

**Μπορεί να υπάρχουν πολλές εντολές ανά περίπτωση (when)**

```
begin  
temp<= to_integer(unsigned(temperature));
```

```
action_temp: process(temp) is  
begin  
if (temp<25) then      temp_action<=0;  
elsif (temp<30) then  temp_action<=1;  
elsif (temp<45) then  temp_action<=2;  
else                   temp_action<=3;  
end if;
```

```
case temp_action is  
  when 0 => action<="00";  
  when 1 => action<="01";  
  when 2 => action<="10";  
  when 3 => action<="11";  
  when others => action<="XX";
```


```
end case;  
end process action_temp;  
end architecture Behavioral;
```

case  
Διακριτές τιμές

**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ**


# VHDL – Selected assignment

## RTL Analysis

 

# VHDL – Conditional assignment


## RTL Analysis

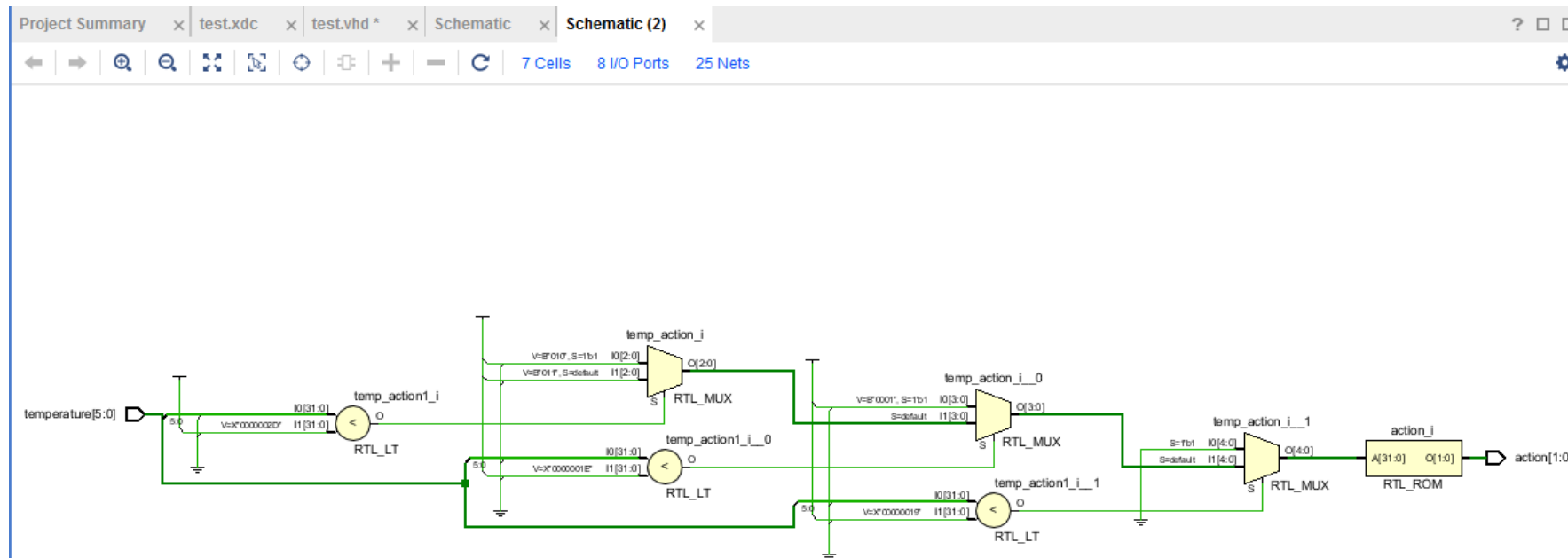



# VHDL – Selected & Conditional assignment

## Synthesis

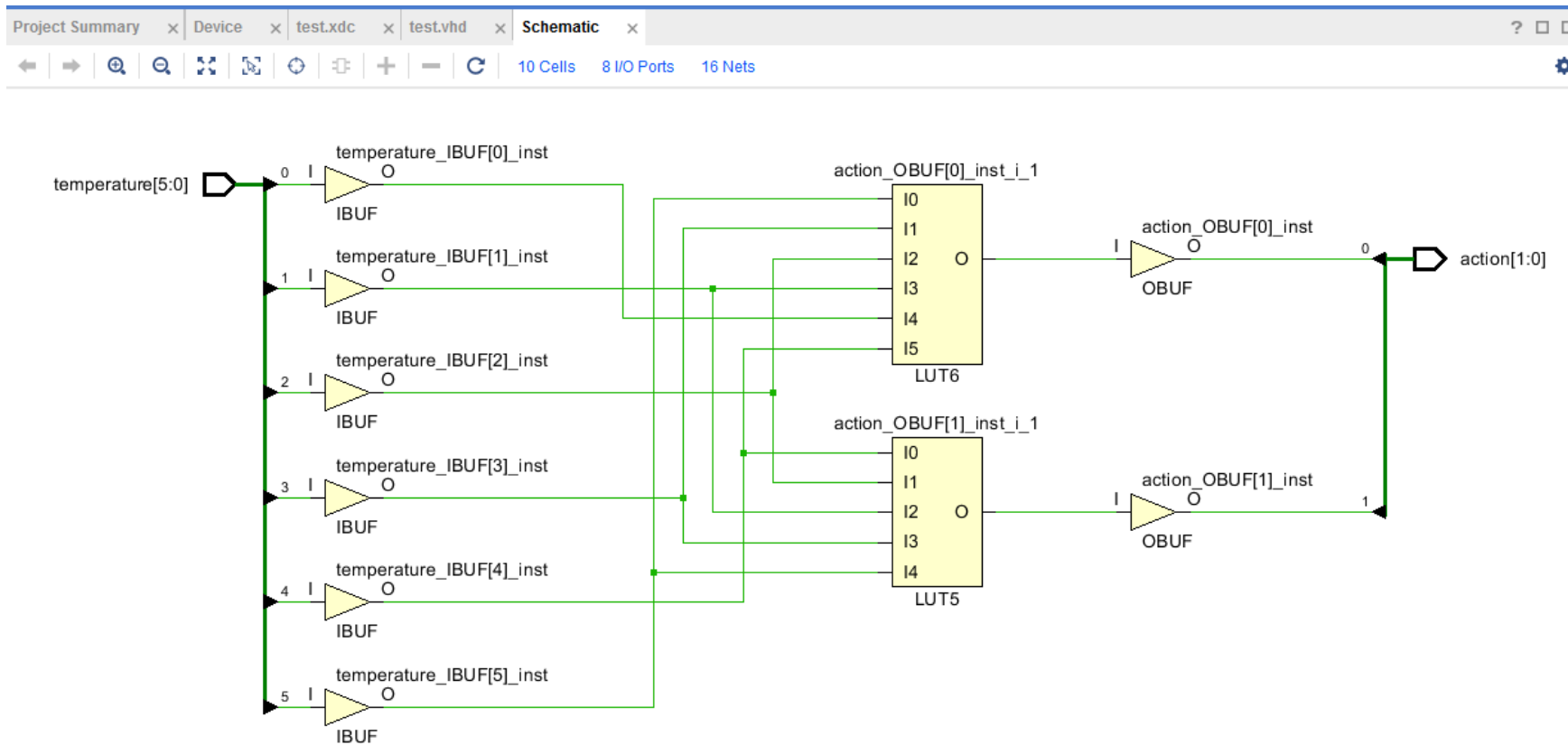

# VHDL – Selected & Conditional assignment

## Σύνοψη

1.  
signal <= value when condition else ...

2.  
with signal\_1 select  
signal\_2 <= value when (discrete signal\_1 value),

...

3.  
If condition then action; elsif ... else end if

4.  
case signal is  
when value => assignment (discrete signal value),

...

[http://www.pldworld.com/hdl/2/ref/acc-eda/language\\_overview/concurrent\\_statements/conditional\\_vs\\_selected\\_assignment.htm](http://www.pldworld.com/hdl/2/ref/acc-eda/language_overview/concurrent_statements/conditional_vs_selected_assignment.htm)

<https://insights.sigasi.com/tech/signal-assignments-vhdl-withselect-whenelse-and-case/>

<https://nandland.com/how-to-avoid-creating-a-latch/>


**ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν ελέγξετε όλες τις περιπτώσεις τότε δημιουργούμε latches που είναι ανεπιθύμητο**

Και στις 2 περιπτώσεις είμαστε απευθείας στο σώμα της αρχιτεκτονικής και η εντολή αφορά απόδοσης τιμής σε ένα συγκεκριμένο σήμα

Και στις 2 περιπτώσεις είμαστε στο σώμα procedure ή process και αφορά την εκτέλεση μίας η περισσότερων εντολών ανάλογα τη συνθήκη, και μπορεί να αφορά πάνω από ένα σήματα.

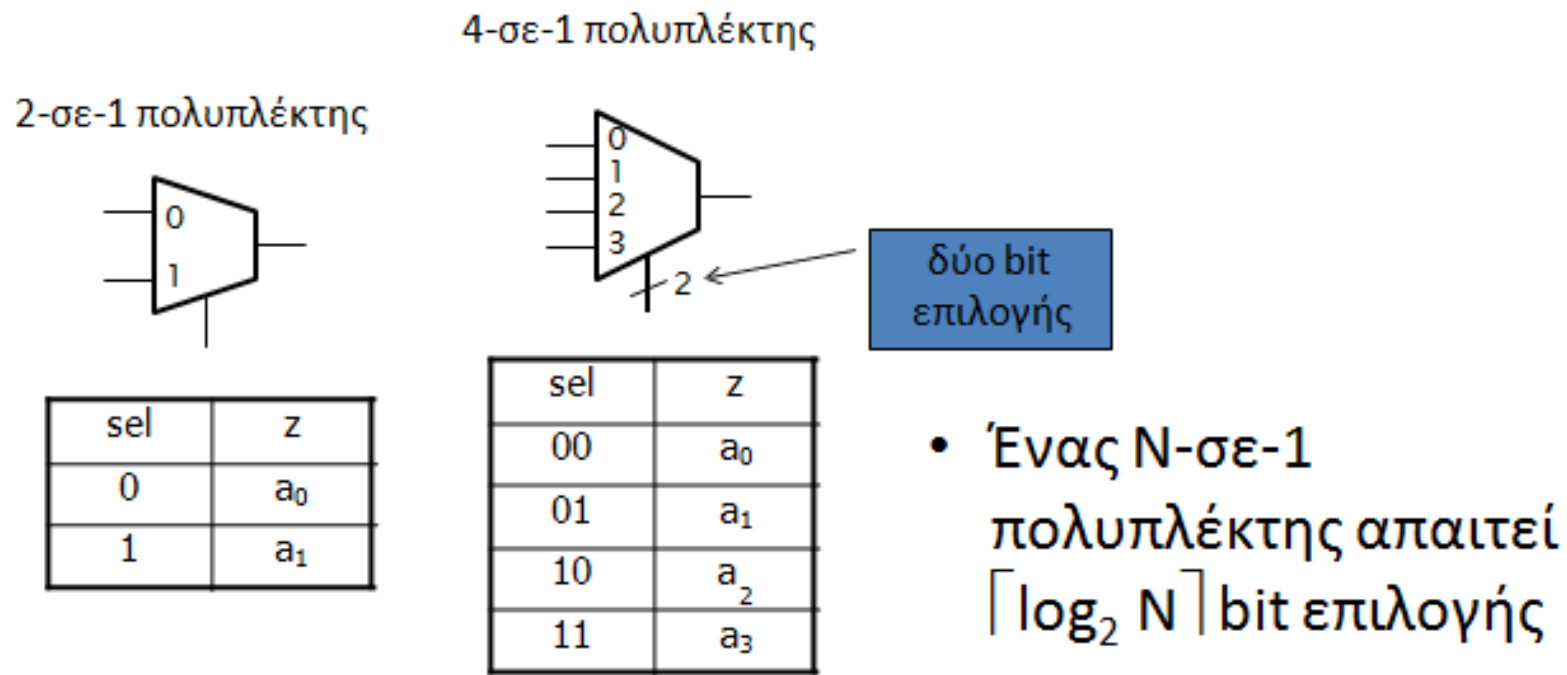
# VHDL – Multiplexer

- Επιλέγει μεταξύ εισόδων δεδομένων με βάση μια είσοδο επιλογής


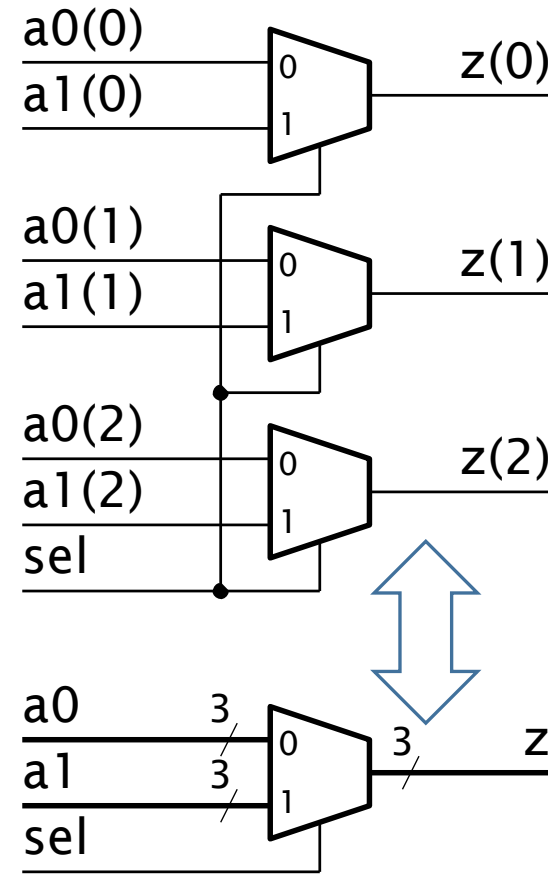
# VHDL – Multiplexer


- Για να επιλέξουμε μεταξύ  $N$  κωδικών λέξεων των  $m$  bit
  - Συνδέουμε παράλληλα  $m$  πολυπλέκτες των  $N$  εισόδων



# VHDL – Multiplexer
 
## Entity (2to1)

```
entity MUX_2_to_1 is
  port (
    A0: in STD_LOGIC;
    A1: in STD_LOGIC;
    S: in STD_LOGIC;
    Y: out STD_LOGIC);
end MUX_2_to_1;
```



# VHDL – Multiplexer

## Architecture (2to1 - behavioral)

Η αρχιτεκτονική του πολυπλέκτη 2 σε 1 στη VHDL  
Περιγραφή συμπεριφοράς

```
architecture BEHAVIORAL of MUX_2_to_1 is
begin
  process (A0, A1, S)
  begin
    if (S = '0') then
      Y <= A0;
    else
      Y <= A1;
    end if;
  end process;
end BEHAVIORAL;
```

Στη λίστα ευαισθησίας συμπεριλαμβάνονται όλες  
οι είσοδοι του συνδυαστικού κυκλώματος


**y<=A0 when s='0' else A1;**

# VHDL – Multiplexer


## Architecture (2to1 - behavioral)

Η αρχιτεκτονική του πολυπλέκτη 2 σε 1 στη VHDL  
Περιγραφή συμπεριφοράς

- Σχηματικό διάγραμμα RTL

 

- Σχηματικό διάγραμμα σε τεχνολογία FPGA

 


# VHDL – Multiplexer
 
## Υλοποίηση If

- Υλοποίηση εντολής IF με τη χρήση πολυπλεκτών 2 σε 1

```
if c1 then
  s1;
elsif c2 then
  s2;
else
  s3;
end if;
```






# VHDL – Multiplexer


## Entity (4to1)

Η οντότητα του πολυπλέκτη 4 σε 1 στη VHDL

```
entity MUX_4_to_1 is
  port (
    A0: in STD_LOGIC;
    A1: in STD_LOGIC;
    A2: in STD_LOGIC;
    A3: in STD_LOGIC;
    S0: in STD_LOGIC;
    S1: in STD_LOGIC;
    Y: out STD_LOGIC);
end MUX_4_to_1;
```

 

 Λύση 1: Υλοποίηση με πολυπλέκτες 2 σε 1 σε δομή αλυσίδας



# VHDL – Multiplexer

## Architecture (4to1)

Η αρχιτεκτονική του πολυπλέκτη 4 σε 1 στη VHDL  
Περιγραφή συμπεριφοράς – Λύση 1

```
architecture BEHAVIORAL of MUX_4_to_1 is
begin
  process (A0, A1, A2, A3, S0, S1)
  begin
    if (S1 = '0' and S0 = '0') then Y <= A0;
    elsif (S1 = '0' and S0 = '1') then Y <= A1;
    elsif (S1 = '1' and S0 = '0') then Y <= A2;
    else Y <= A3;
    end if;
  end process;
end BEHAVIORAL;
```


Στη λίστα ευαισθησίας συμπεριλαμβάνονται όλες  
οι είσοδοι του συνδυαστικού κυκλώματος

# VHDL – Multiplexer


## Entity (4to1)

Η οντότητα του πολυπλέκτη 4 σε 1 στη VHDL

```
entity MUX_4_to_1 is
  port (
    A0: in STD_LOGIC;
    A1: in STD_LOGIC;
    A2: in STD_LOGIC;
    A3: in STD_LOGIC;
    S0: in STD_LOGIC;
    S1: in STD_LOGIC;
    Y: out STD_LOGIC);
end MUX_4_to_1;
```

 

 Λύση 2: Υλοποίηση με πολυπλέκτες 2 σε 1 σε δομή δένδρου



# VHDL – Multiplexer

## Architecture (4to1)

Η αρχιτεκτονική του πολυπλέκτη 4 σε 1 στη VHDL  
Περιγραφή συμπεριφοράς – Λύση 2

```
architecture BEHAVIORAL of MUX_4_to_1 is
begin
  process (A0, A1, A2, A3, S0, S1)
  begin
    if (S1 = '0') then
      if (S0 = '0') then Y <= A0;
      else Y <= A1;
      end if;
    else
      if (S0 = '0') then Y <= A2;
      else Y <= A3;
      end if;
    end if;
  end process;
end BEHAVIORAL;
```

Στη λίστα ευαισθησίας συμπεριλαμβάνονται όλες  
οι είσοδοι του συνδυαστικού κυκλώματος

# VHDL – Τύποι (Types)

## Declare new type

type identifier is (value1, value2, value3)

signal signal\_name: identifier ;

**type States is (S0,S1, S2);**

**signal FSM : States;**

← Μετατροπή εσωτερικά σε binary

type identifier is **scalar\_type\_definition;**

**type own\_small is range -5 to 5;**

type identifier is **array**(limit1 to/downto limit2) of other\_type;

**type new\_array is array(0 to 5) of std\_logic;**

subtype identifier is other\_type\_constraint;

**subtype word is std\_logic\_vector(31 downto 0);**

← Subtype

<https://redirect.cs.umbc.edu/portal/help/VHDL/declare.html>

# VHDL – Τελεστές (operators)

## Λογικοί Τελεστές

Operator	Operation
<code>not</code>	Logical negation
<code>and</code>	Logical AND
<code>nand</code>	Logical NAND
<code>or</code>	Logical OR
<code>nor</code>	Logical NOR
<code>xor</code>	Logical Exclusive-OR
<code>xnor</code>	Logical Exclusive-NOR

**Εφαρμόζονται σε/ανά bit**

# VHDL – Τελεστές (operators)

## Αριθμητικοί Τελεστές

Operator	Operation
+	Addition
-	Subtraction
*	Multiplication
/	Division
mod	Modulus
rem	Remainder
abs	Absolute value
**	Exponential

**Εφαρμόζονται σε σήματα τύπου integer/signed/unsigned**

# VHDL – Τελεστές (operators)

## Τελεστές σύγκρισης (Relational Operators)

Operator	Returns true if the comparison is:
=	Equal
/=	Not equal
<	Less than
<=	Less than or equal
>	Greater than
>=	Greater than or equal



# VHDL – Τελεστές (operators)

## Τελεστές Ολίσθησης (Shift/Rotate Operators)

Operator	Operation
<b>sll</b>	Shift left logical
<b>srl</b>	Shift right logical
<b>sla</b>	Shift left arithmetic
<b>sra</b>	Shift right arithmetic
<b>rol</b>	Rotate left
<b>ror</b>	Rotate right

**Εφαρμόζονται σε vector**

# VHDL – Τελεστές (operators)

## Συναρτήσεις Ολίσθησης (Πακέτο numeric\_std)

shift\_left()

shift\_right()

-

rotate\_left()

rotate\_right()

Αριθμητική Ολίσθηση

**Εφαρμόζονται σε signed/unsigned**

# VHDL – Τελεστές (operators)

VHDL'93 Vivado 2019.2, **2022.2**

## signed/unsigned

Για το `std_logic_vector`  
ΔΕΝ υπάρχει κάποια συνάρτηση.

Εάν όμως ενεργοποιήσουμε τη  
VHDL 2008 τότε μπορούμε να  
χρησιμοποιήσουμε τα  
`sll`, `srl`, `rol`, `ror`.

```
x<=a sll 2;  
y<=a srl 2;  
-----  
r<=shift_left(a,2);  
t<=shift_right(a,2);  
-----  
q<=a rol 2;  
u<=a ror 2;  
i<=rotate_left(a,2);  
o<=rotate_right(a,2)
```

Εάν όμως ενεργοποιήσουμε τη  
VHDL 2008 τότε μπορούμε να  
χρησιμοποιήσουμε και τα  
`sla`, `sra`.

# VHDL – Τελεστές (operators)

## VHDL'93 Vivado 2022.1

### **std\_logic\_vector**

```
x<=a sll 2;
```

```
y<=a srl 2;
```

-----

```
q<=a rol 2;
```

```
u<=a ror 2;
```

### **signed/unsigned**

```
x<=a sll 2;
```

```
y<=a srl 2;
```

-----

```
z<=a sla 2;
```

```
w<=a sra 2;
```

```
r<=shift_left(a,2);
```

```
t<=shift_right(a,2);
```

-----

```
q<=a rol 2;
```

```
u<=a ror 2;
```

```
i<=rotate_left(a,2);
```

```
o<=rotate_right(a,2)
```

# VHDL – Τελεστές (operators)


## Προτεραιότητα

	Τελεστής	Σημασία
Υψηλότερη	not	NOT
	* / mod rem	MUL, DIV, MOD, REM
	+ -	PLUS, MINUS
	rol ror srl sll	Περιστροφή, λογική ολίσθηση
	< <= > >=	Σχετική σύγκριση
	= /=	Σύγκριση ισότητας
Χαμηλότερη	and or nand nor xor xnor	Λογικές πράξεις (εκτελούνται από αριστερά προς τα δεξιά)

# VHDL – Τελεστές (operators)
 
## Unsigned: Ισότητα/Σύγκριση

- Πύλη XNOR: Ισότητα δύο bit
  - Εφαρμογή σε κάθε bit δύο απρόσημων αριθμών
- Στην VHDL, το  $x = y$  δίνει boolean αποτέλεσμα
  - Ψευδές ή αληθές
  - Δεν μπορεί να γίνει ανάθεση σε σήμα `std_logic`



τελεστής

```
eq <= '1' when x = y else '0';
```

boolean

# VHDL – Τελεστές (operators)

## Unsigned: Ολίσθηση

- Λειτουργίες `shift_left` και `shift_right`
  - Αποτέλεσμα ίδιου μεγέθους με τον τελεστέο

Αποκοπή προς τα κάτω

$$s = 00010011_2 = 19_{10}$$



```
y <= shift_left(s, 2);
```



$$y = 01001100_2 = 76_{10}$$


$$s = 00010011_2 = 19_{10}$$



```
y <= shift_right(s, 2);
```



$$y = 00000100_2 = 4_{10}$$

 

# VHDL – Τελεστές (operators)

## Signed: Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση

- Πολλαπλασιασμός με  $2^k$ 
  - Αριστερή λογική ολίσθηση (όπως για απρόσημους)
- Διαίρεση με  $2^k$ 
  - Δεξιά αριθμητική ολίσθηση
  - Απόρριψη των  $k$  λιγότερο σημαντικών bit, και εισαγωγή  $k$  αντιγράφων του bit προσήμου στο περισσότερο σημαντικό άκρο
  - π.χ.,  $s = "11110011" \text{ -- } -13$   
 $\text{shift\_right}(s, 2) = "11111100" \text{ -- } -13 / 2^2$

Το πρόσημο πρέπει να παραμείνει



# VHDL – Τελεστές (operators)

Μπορείτε να διαβάσετε και:

<https://www.nandland.com/vhdl/examples/example-shifts.html>

<https://redirect.cs.umbc.edu/portal/help/VHDL/operator.html>

[https://www.vhdl-online.de/vhdl reference 93/shift operators](https://www.vhdl-online.de/vhdl%20reference%2093/shift%20operators)

Μπορείτε να δείτε επίσης και τη συμπεριφορά τους σε bit\_vector:

[https://hdlworks.com/hdl\\_corner/vhdl\\_ref/VHDLContents/BitVector.htm](https://hdlworks.com/hdl_corner/vhdl_ref/VHDLContents/BitVector.htm)

Συνοπτικός οδηγός VHDL

<https://www.ics.uci.edu/~jmoorkan/vhdlref/vhdl.html>

Για διαφορές mod/rem:

<https://stackoverflow.com/questions/25848879/difference-between-mod-and-rem-operators-in-vhdl>

# Περίληψη

- Selected Assignment
- Conditional Statements
- Πολυπλέκτες
- Τελεστές
- Ολισθήσεις
- Διαβάζετε τις παραγράφους 2.3.1, 2.3.2, 3.1, 3.2 (θεωρία και VHDL) από Ashenden και 2.7, 4.2.1 - 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 (ΟΧΙ το κομμάτι της VERILOG) από το βιβλίο των Harris.
- Συνοπτικός οδηγός VHDL: [https://redirect.cs.umbc.edu/portal/help/VHDL/summary\\_one.html](https://redirect.cs.umbc.edu/portal/help/VHDL/summary_one.html)