



dscal
DIGITAL SYSTEMS & COMPUTER ARCHITECTURE LABORATORY

Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης

1ο Εργαστηριακό Μάθημα

Βασιλόπουλος Διονύσης

Ε.Δι.Π. Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ

1^ο Εργαστηριακό μάθημα

Περιβάλλον Linux

USER=**guest**

PASSWORD=**linux!**

Για να εκτελεστεί το Vivado πρέπει να γράψετε τις ακόλουθες εντολές:
(υπάρχει και στο eclass, κάνετε copy/paste κάθε γραμμή χωριστά στο **terminal**)

```
source /opt/Xilinx/Vivado/2022.2/settings64.sh
```

```
cd $home
```

```
cd VIVADO-users/
```

```
mkdir sdi2400XXX
```

```
cd sdi2400XXX
```

```
vivado
```

← Όπου sdi2400XXX είναι ο AM σας

1^ο Εργαστηριακό μάθημα

Άσκηση

Να σχεδιάσετε και να προσομοιώσετε στο Vivado ένα απλό κύκλωμα ηλεκτρονικής κλειδαριάς που θα δέχεται ως είσοδο/κωδικό κλειδαριάς έναν ακέραιο αριθμό 4-bits (στο δυαδικό) και θα ενεργοποιεί (λογικό 1) την έξοδο της κλειδαριάς (lock_out) μόνο όταν ο αριθμός αυτός ταυτίζεται με το τελευταίο ψηφίο του AM σας. Για παράδειγμα, για τον AM 1115201900205, ο κωδικός έχει την τιμή 5 (στο δυαδικό 0101).

Το όνομα του project θα είναι Lab1, το όνομα του αρχείου (design source) αλλά και η οντότητα σας θα λέγεται locker, ενώ η αρχιτεκτονική Dataflow. Τα αντίστοιχα ονόματα για την προσομοίωση θα είναι locker_tb, και Dataflow_tb.

Σας δίνεται ο ορισμός της οντότητας

```
entity locker is
```

```
port(
```

```
    digit3, digit2, digit1, digit0 : in std_logic;
```

```
    lock_out : out std_logic);
```

```
end locker;
```

Το digit0 αντιστοιχεί στο λιγότερο σημαντικό bit του κωδικού ενώ το digit3 στο πιο σημαντικό bit (στο παράδειγμά μας digit0='1' και digit3='0'). Γράψτε την αρχιτεκτονική που αντιστοιχεί στον AM σας. Εμφανίστε το RTL διάγραμμα, κάντε τη σύνθεση, εμφανίστε το διάγραμμά της (Schematic), κάντε το ίδιο για την υλοποίηση, προγραμματίστε την κάρτα fpga.

1^ο Εργαστηριακό μάθημα

Πραγματικό πρόβλημα – Βήματα επίλυσης


1. Εντοπισμός Input/Output του συστήματος
2. Εύρεση πίνακα αληθείας για κάθε έξοδο του συστήματος (αν χρειάζεται)
3. Δημιουργία νέου project
4. Δημιουργία Entity/Αρχείου constraints
5. Δημιουργία Architecture – Θα έχετε τουλάχιστον τόσες εντολές όσες είναι και οι έξοδοι του συστήματος. Κάθε μία εντολή αντιστοιχεί σε μία έξοδο.
6. Δημιουργία RTL αναπαράστασης
7. Σύνθεση
8. Υλοποίηση

Προγραμματισμός κάρτας (Γίνεται μόνο στο Εργαστήριο)

9. Προσομοίωση (Θα παρουσιαστεί σε διάλεξη)

1^ο Εργαστηριακό μάθημα

Γνωριμία με την κάρτα

 

Led: ld0

SW: sw0-sw3

Το πραγματικό όνομα (pin) είναι σε παρένθεση

1^ο Εργαστηριακό μάθημα

Απλοποιημένη μορφή κυκλώματος – Είσοδοι/Εξοδοι



1^ο Εργαστηριακό μάθημα

Βήμα 2: Περιγραφή Οντότητας

```
entity locker is
```

```
port(
```

```
    digit3, digit2, digit1, digit0 : in std_logic;
```

```
    lock_out : out std_logic);
```

```
end locker;
```

1^ο Εργαστηριακό μάθημα

Βήμα 3: Πίνακας αληθείας κυκλώματος

**Πίνακας Αληθείας
Truth Table**
για AM που λήγει σε
5 =>0101

Είσοδοι				Έξοδοι
Digit3	Digit2	Digit1	Digit0	lock_out
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Υπάρχει μία μόνο γραμμή με '1' και άρα η συνάρτηση του lock_out αντιστοιχεί σε ένα μόνο ελαχιστόρο (γινόμενο)
lock_out= !Digit3*Digit2*!Digit1*Digit0

Η ανωτέρω παράσταση σε VHDL είναι:
lock_out<= not Digit3 and Digit2 and not Digit1 and Digit0;

1^ο Εργαστηριακό μάθημα

Βήμα 4: Περιγραφή Αρχιτεκτονικής

Αρχιτεκτονική για AM που λήγει σε 5

```
lock_out<=not digit3 and digit2 and not digit1 and digit0;  
ή  
lock_out<=digit0 and not digit1 and digit2 and not digit3;  
ή  
lock_out<=(not digit3) and digit2 and (not digit1) and digit0;  
ή  
.....
```

1^ο Εργαστηριακό μάθημα

Άσκηση – Συσχέτιση port με FPGA-1

Είσοδοι	DIP Switch
digit3	SW3
digit2	SW2
digit1	SW1
digit0	SW0

Έξοδοι	LED
lock_out	LD0

1^ο Εργαστηριακό μάθημα

Άσκηση – Συσχέτιση port με FPGA-2 (Αρχείο constraints: locker.xdc)

```
# ZedBoard Pin Assignments
#####
# On-board Slide Switches #
#####

set_property -dict { PACKAGE_PIN F21  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { digit3 }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN H22  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { digit2 }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN G22  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { digit1 }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN F22  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { digit0 }];


#####
# On-board led      #
#####
set_property -dict { PACKAGE_PIN T22  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { lock_out }];
```

ΠΡΟΣΟΧΗ στις **διαφορές** με τον Κώδικα VHDL

1. Τα **σχόλια** εδώ είναι με **#**
2. Τα ονόματα των σημάτων, πρέπει να είναι **ΑΚΡΙΒΩΣ** ίδια με τη δήλωση στην οντότητα (**case sensitive**)
3. Κάρτα Zynq 7(000) ZC702 – Evaluation Board


1^ο Εργαστηριακό μάθημα

Βήμα 5: RTL Analysis

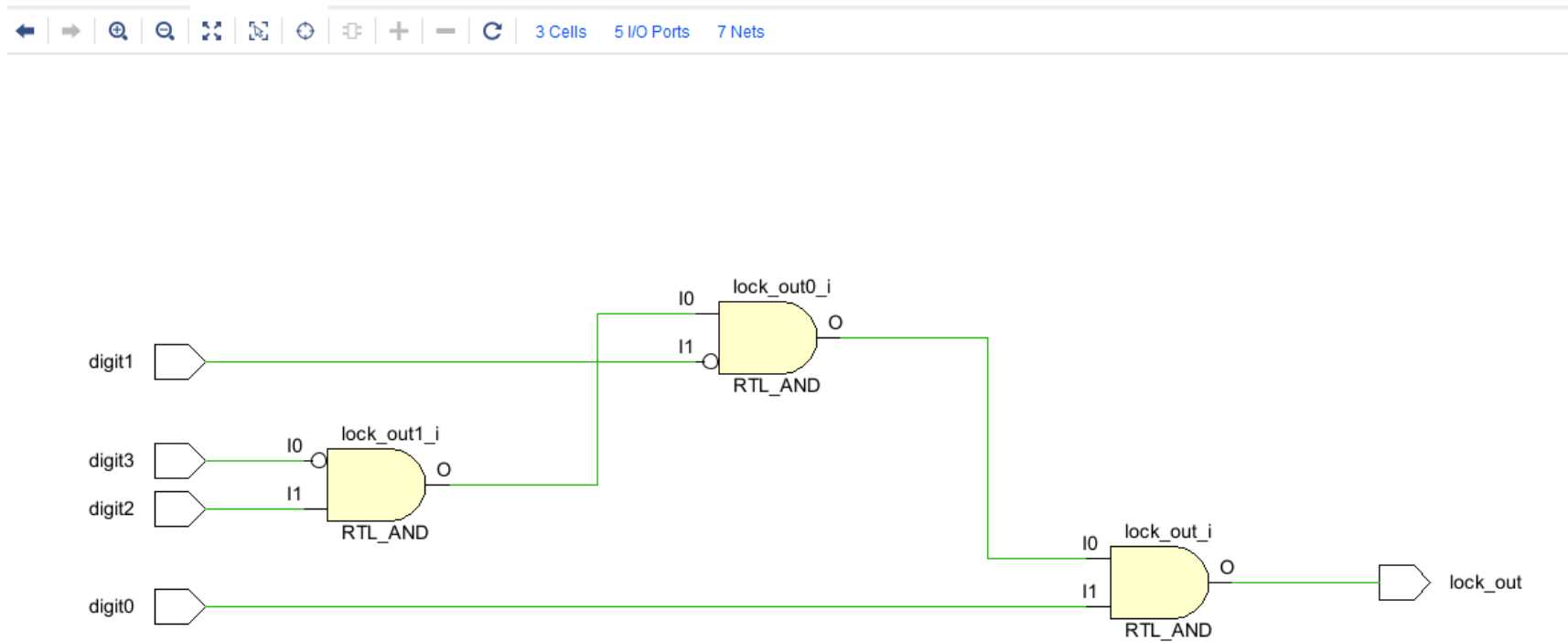

1^ο Εργαστηριακό μάθημα


Βήμα 6: Synthesis

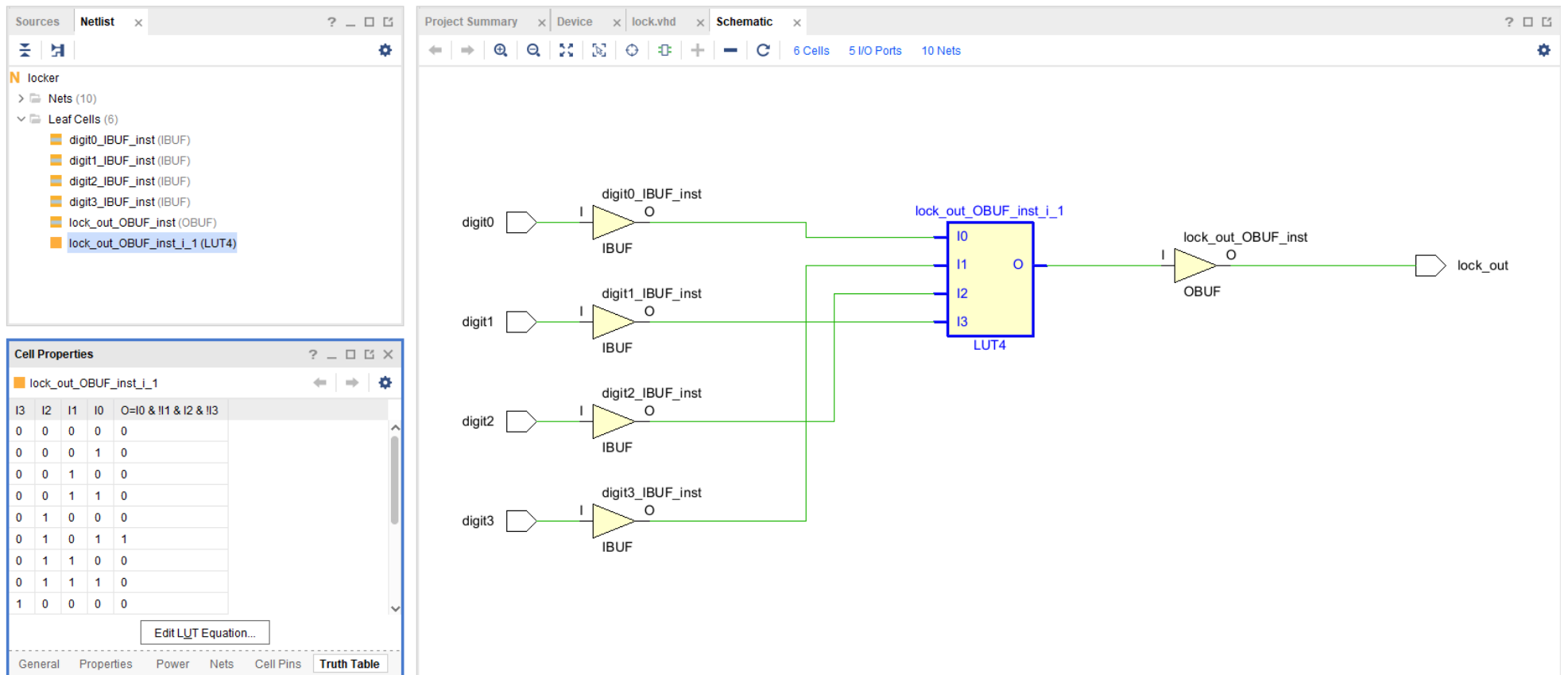

Πίνακας Αληθείας
LUT όπως Βήμα 3.

1^ο Εργαστηριακό μάθημα

Βήμα 7: Implementation

 

Πίνακας Αληθείας
LUT όπως Βήμα 3.

1^ο Εργαστηριακό μάθημα

Βήμα 7a: Implementation

The screenshot displays the implementation of a locker circuit. On the left, the Netlist window shows the hierarchy of components: digit0_IBUF_inst (IBUF), digit1_IBUF_inst (IBUF), digit2_IBUF_inst (IBUF), digit3_IBUF_inst (IBUF), lock_out_OBUF_inst (OBUF), and lock_out_OBUF_inst_i_1 (LUT4). Below it, the Cell Properties window for lock_out_OBUF_inst_i_1 shows a truth table for a 4-input LUT4.

I3	I2	I1	I0	O=I0 & I1 & I2 & I3
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0

The Schematic window shows the physical implementation. Four input buffers (digit0_IBUF_inst, digit1_IBUF_inst, digit2_IBUF_inst, digit3_IBUF_inst) are connected to the inputs of a LUT4 (lock_out_OBUF_inst_i_1). The LUT4 output is connected to an output buffer (lock_out_OBUF_inst), which produces the final lock_out signal.

Πίνακας Αληθείας LUT όπως Βήμα 3.

Παρατηρούμε ότι το:
digit0 συνδέεται στο I0,
digit1 συνδέεται στο I3
digit2 συνδέεται στο I2
digit3 συνδέεται στο I1

Για κάθε ψηφίο 0-9 θα υπάρχει άλλη αντιστοίχιση

1^ο Εργαστηριακό μάθημα

Βήμα 7b: Implementation: Modified Truth Table (αντιστοιχίες $Digit_x \Leftrightarrow I_x$ στο LUT)

Για κάθε Digit υπάρχει το αντίστοιχο I(ηput) του LUT

Πίνακας Αληθείας
Truth Table
για AM που λήγει σε
5 =>0101

Είσοδοι				Έξοδοι
Digit3/I1	Digit2/I2	Digit1/I3	Digit0/I0	lock_out
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Ο αρχικός Πίνακας Αληθείας και ο αντίστοιχος του LUT είναι ίδιοι

Υπάρχει μία μόνο γραμμή με '1' και άρα η συνάρτηση του lock_out αντιστοιχεί σε ένα μόνο ελαχιστόρο (γινόμενο)


$$\text{lock_out} = \text{!Digit3} * \text{!Digit2} * \text{!Digit1} * \text{Digit0}$$

ή στο LUT
 $0 = \text{!I1} * \text{!I2} * \text{!I3} * \text{I0}$

Η ανωτέρω παράσταση σε VHDL είναι:
`lock_out <= not Digit3 and Digit2 and not Digit1 and Digit0;`


1^ο Εργαστηριακό μάθημα

 Βήμα 7c: Implementation – Design: LUT on Board



1^ο Εργαστηριακό μάθημα

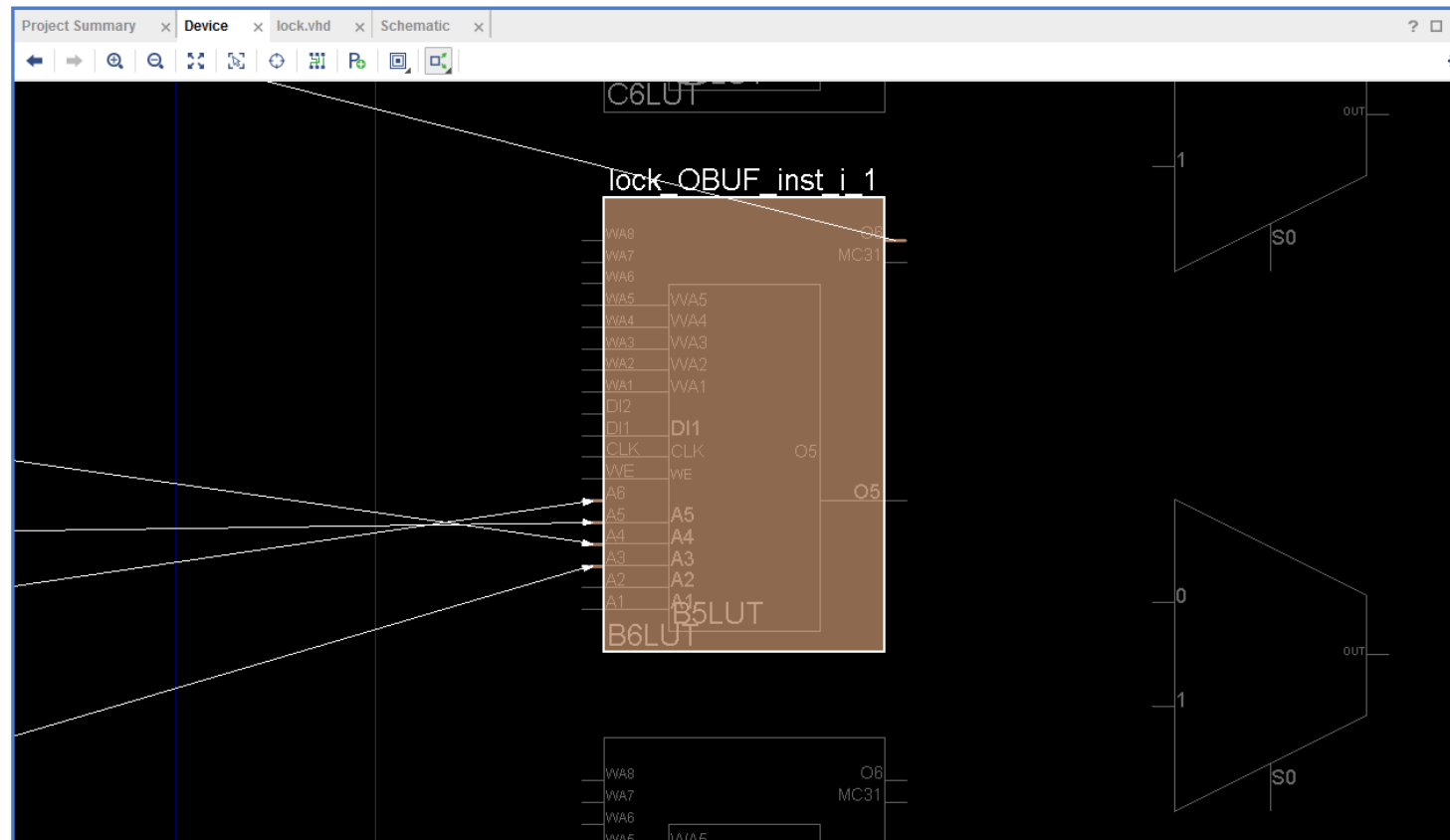
Βήμα 7d: Implementation – Design: LUT on Board



1^ο Εργαστηριακό μάθημα

Βήμα 8a: Simulation

locker_tb entity

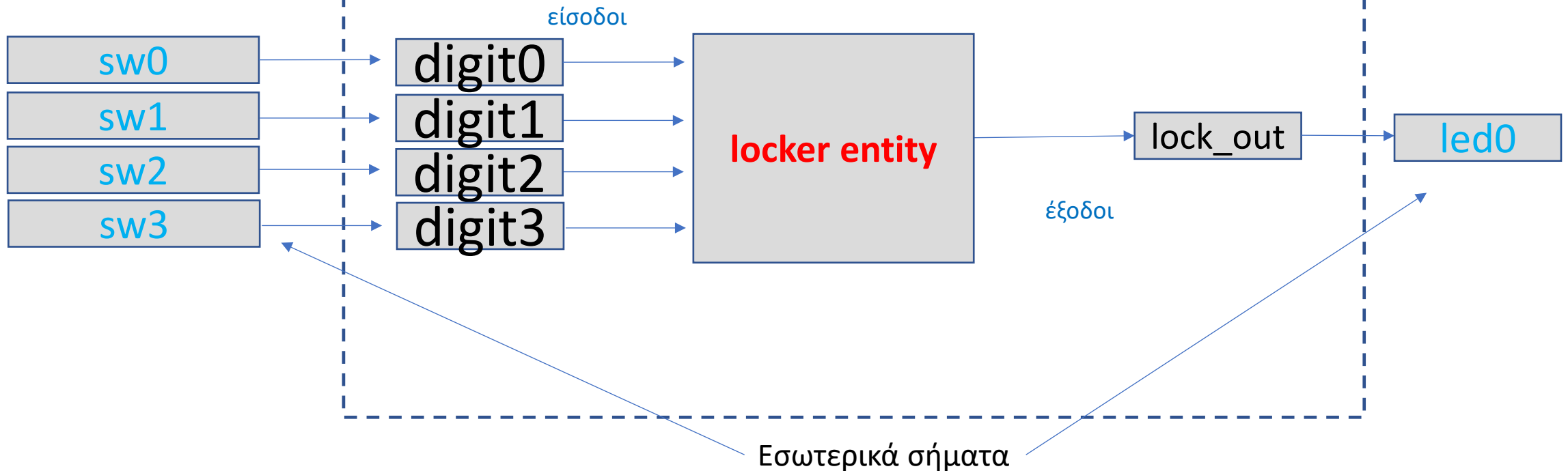

1^ο Εργαστηριακό μάθημα

Βήμα 8b: Simulation

```
LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.ALL;

entity locker_tb IS
end locker_tb;

architecture behavior OF locker_tb IS
    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
    component locker
    port(
        digit3, digit2, digit1, digit0 : in std_logic;
        lock_out : out std_logic);
    end component;

    signal sw3, sw2, sw1, sw0 : std_logic; -- Input
    signal led0 : std_logic; --Output

begin
    -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    uut: locker PORT MAP (digit0 => sw0,digit1 => sw1,digit2 => sw2,digit3 => sw3,
        lock_out => led0);
```

```
-- Test process
test_proc: process
begin
    --
    sw3<='0';sw2<='0';sw1<='0';sw0<='0';wait for 20 ns;
    sw3<='0';sw2<='0';sw1<='0';sw0<='1';wait for 20 ns;
    sw3<='0';sw2<='0';sw1<='1';sw0<='0';wait for 20 ns;
    sw3<='0';sw2<='0';sw1<='1';sw0<='1';wait for 20 ns;
    sw3<='0';sw2<='1';sw1<='0';sw0<='0';wait for 20 ns;
    sw3<='0';sw2<='1';sw1<='0';sw0<='1';wait for 20 ns;
    sw3<='0';sw2<='1';sw1<='1';sw0<='0';wait for 20 ns;
    sw3<='0';sw2<='1';sw1<='1';sw0<='1';wait for 20 ns;
    sw3<='1';sw2<='0';sw1<='0';sw0<='0';wait for 20 ns;
    sw3<='1';sw2<='0';sw1<='0';sw0<='1';wait for 20 ns;
    sw3<='1';sw2<='0';sw1<='1';sw0<='0';wait for 20 ns;
    sw3<='1';sw2<='0';sw1<='1';sw0<='1';wait for 20 ns;
    sw3<='1';sw2<='1';sw1<='0';sw0<='0';wait for 20 ns;
    sw3<='1';sw2<='1';sw1<='0';sw0<='1';wait for 20 ns;
    sw3<='1';sw2<='1';sw1<='1';sw0<='0';wait for 20 ns;
    sw3<='1';sw2<='1';sw1<='1';sw0<='1';wait for 20 ns;
end process;
end behavior;
```

1^ο Εργαστηριακό μάθημα

Βήμα 8c: Simulation

