

Εργαστήριο Space Data Systems

Παράδειγμα ανάπτυξης Project στο Vivado

Βασιλόπουλος Διονύσης

Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ

VHDL – Παράδειγμα σε Vivado

Πραγματικό πρόβλημα

Σε ένα Computer Room υπάρχουν δύο (2) αισθητήρες θερμοκρασίας (**Sensor_1** και **Sensor_2**) και δύο (2) κλιματιστικά (**AirCond_1** και **AirCond_2**). Το πρώτο κλιματιστικό (AirCond_1) λειτουργεί εάν τουλάχιστον ένας από τους δύο αισθητήρες ανιχνεύσουν θερμοκρασία άνω των 35 βαθμών στο computer room. Το δεύτερο κλιματιστικό (AirCond_2) λειτουργεί εάν και οι δύο αισθητήρες ανιχνεύσουν θερμοκρασία άνω των 35 βαθμών στο computer room. Θεωρείστε ότι κάθε αισθητήρας δίνει σήμα ('1') μόνο όταν η θερμοκρασία που ανιχνεύει γίνει μεγαλύτερη των 35 βαθμών (>35). Σε άλλη περίπτωση ο αισθητήρας στέλνει την τιμή '0'. Σχεδιάστε και υλοποιήστε το λογικό κύκλωμα που περιγράφει το ανωτέρω πρόβλημα. Το όνομα του Vivado Project θα είναι Lab_1, της οντότητας θα είναι επίσης CR_AC ενώ το όνομα της αρχιτεκτονικής Dataflow.

Σχεδιάστε και υλοποιήστε το λογικό κύκλωμα που περιγράφει το ανωτέρω πρόβλημα.

VHDL – Παράδειγμα σε Vivado


Πραγματικό πρόβλημα – Βήματα επίλυσης

1. Δημιουργία νέου project
2. Δημιουργία Entity – Εντοπισμός Input/Output του συστήματος
3. Δημιουργία Architecture – Θα έχετε τόσες εντολές όσες είναι και οι έξοδοι του συστήματος. Κάθε μία εντολή αντιστοιχεί σε μία έξοδο.
4. Δημιουργία RTL αναπαράστασης
5. Προσομοίωση

(Αναλυτικές οδηγίες στον Οδηγό Vivado στο eclass)

VHDL – Παράδειγμα σε Vivado

Απλοποιημένη μορφή κυκλώματος

 


VHDL – Παράδειγμα σε Vivado

Ψηφιακό κύκλωμα - VHDL: Περιγραφή Οντότητας (entity)

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
entity CR_AC is  
port (  
    Sensor_1      :in STD_LOGIC;  
    Sensor_2      :in STD_LOGIC;  
    AirCond_1     :out STD_LOGIC;  
    AirCond_2     :out STD_LOGIC  
);  
end entity CR_AC;
```

Περιγραφή Οντότητας

 

VHDL – Παράδειγμα σε Vivado

Λογική κατανόηση της άσκησης

AirCond_1: Ανάβει όταν δίνει σήμα τουλάχιστον ένας αισθητήρας =>
 Ανάβει όταν δίνει σήμα οποιοσδήποτε αισθητήρας

AirCond_2: Ανάβει όταν δίνουν σήμα και οι δύο αισθητήρες

VHDL – Παράδειγμα σε Vivado

Πίνακας Αληθείας

Είσοδοι (Inputs)		Έξοδοι (outputs)	
Sensor_1	Sensor_2	AirCond_1	AirCond_2
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

VHDL - Παράδειγμα

Πίνακας Αληθείας - Ελαχιστόροι

Είσοδοι (Inputs)		Έξοδοι (outputs)	
Sensor_1	Sensor_2	AirCond_1	AirCond_2
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

AirCond_1= **Sensor_1'*****Sensor_2**+Sensor_1*Sensor_2'+
Sensor_1***Sensor_2**=
Sensor_2+Sensor_1*Sensor_2'=
Sensor_2+**Sensor_1**

AirCond_2= **Sensor_1*****Sensor_2**

***=AND**

+=OR

VHDL – Παράδειγμα σε Vivado

Ψηφιακό κύκλωμα - VHDL: Υλοποίηση Αρχιτεκτονικής (Dataflow)

architecture Dataflow of CR_AC is
begin

```
AirCond_1<=Sensor_1 or Sensor_2;  
AirCond_2<=Sensor_1 and Sensor_2;
```

end architecture Dataflow;

Αρχιτεκτονική
Περιγραφή της λειτουργικότητας
που προσφέρει το λογικό
κύκλωμα

VHDL – Παράδειγμα σε Vivado


Ψηφιακό κύκλωμα - VHDL: Τελική έκδοση προγράμματος

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
Entity CR_AC is  
Port (  
  Sensor_1   :in std_logic;  
  Sensor_2   :in std_logic;  
  AirCond_1  :out std_logic;  
  AirCond_2  :out std_logic  
);  
end entity CR_AC;
```

```
architecture Dataflow of Lab_1 is  
  
begin  
  
  AirCond_1<=Sensor_1 or Sensor_2;  
  AirCond_2<=Sensor_1 and Sensor_2;  
  
end Lab1_Beh;
```


VHDL – Παράδειγμα σε Vivado

Ψηφιακό κύκλωμα - VHDL: Αναπαράσταση RTL

 

VHDL - Παράδειγμα

 Λογικό κύκλωμα: Φάση Σύνθεσης – LUT(LookUp Table), υλοποιούν Πίνακες Αληθείας (προγραμματιζόμενα μέρη της κάρτας FPGA)




VHDL - Παράδειγμα

Λογικό κύκλωμα: Φάση Σύνθεσης – LUT(LookUp Table), υλοποιούν Πίνακες Αληθείας (προγραμματιζόμενα μέρη της κάρτας FPGA)

Nets->Σύρματα

Cells->Ψηφιακά
στοιχεία

 


LUT: Πίνακας Αληθείας

VHDL – Παράδειγμα σε Vivado

Ψηφιακό κύκλωμα - VHDL: Προσομοίωση

entity CR_AC_tb (οντότητα προσομοίωσης)

 

VHDL – Παράδειγμα σε Vivado

Προσομοίωση (Πρόγραμμα testbench)

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity CR_AC_tb is  
end CR_AC_tb;
```

```
architecture Behavioral of CR_AC_tb is
```

```
component CR_AC is  
Port (  
Sensor_1 :in std_logic;  
Sensor_2 :in std_logic;  
AirCond_1 :out std_logic;  
AirCond_2 :out std_logic);  
end component CR_AC;
```

```
-- Internal Signals: One for each port  
signal Sensor_1_tb :std_logic; signal Sensor_2_tb :std_logic;  
signal AirCond_1_tb :std_logic; signal AirCond_2_tb :std_logic;
```

```
begin
```

```
-- create entity into testbench entity  
test_entity: CR_AC port map (Sensor_1=>Sensor_1_tb,  
Sensor_2=>Sensor_2_tb, AirCond_1=>AirCond_1_tb,  
AirCond_2=>AirCond_2_tb);
```

```
enter_test_values: process is  
begin
```


```
Sensor_1_tb<='0';Sensor_2_tb<='0';wait for 20 ns;  
Sensor_1_tb<='0';Sensor_2_tb<='1';wait for 20 ns;  
Sensor_1_tb<='1';Sensor_2_tb<='0';wait for 20 ns;  
Sensor_1_tb<='1';Sensor_2_tb<='1';wait for 20 ns;
```

```
end process enter_test_values;
```

```
end architecture Behavioral;
```

VHDL – Παράδειγμα σε Vivado

Προσομοίωση Behavioral (Χρονοσειρά)

 

Περίληψη

- Ανάπτυξη βήμα-βήμα μιας απλής εφαρμογής στο Vivado
- RTL->Synthesis
- Προσομοίωση
- LUT