

Εργαστήριο Space Data Systems

VHDL

-

Κωδικοποίηση – Ακολουθιακά κυκλώματα

Βασιλόπουλος Διονύσης

ΕΔΙΠ Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ

VHDL – Κωδικοποίηση

- Πώς αναπαριστούμε πληροφορία με περισσότερες από δύο πιθανές τιμές;
 - Πολλαπλά δυαδικά σήματα (πολλαπλά bit)
- (a_1, a_0) : (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)
 - Αυτός είναι ένας δυαδικός κώδικας
 - Κάθε ζεύγος τιμών είναι μια κωδική λέξη

VHDL – Κωδικοποίηση

Code Length

- Ένας κώδικας των n bit έχει 2^n κωδικές λέξεις
- Για να αναπαραστήσουμε N πιθανές τιμές
 - χρειαζόμαστε τουλάχιστον $\lceil \log_2 N \rceil$ bit για τις λέξεις
 - περισσότερα bit μπορούν να είναι χρήσιμα σε κάποιες περιπτώσεις
- Παράδειγμα: κώδικας εκτυπωτή ψεκασμού
 - Black, cyan, magenta, yellow, light cyan, light magenta
 - έξι τιμές, $\lceil \log_2 6 \rceil = 3$
 - Black : (0, 0, 1), cyan : (0, 1, 0), magenta : (0, 1, 1),
yellow : (1, 0, 0), light cyan : (1, 0, 1), light magenta : (1, 1, 0)

VHDL – Κωδικοποίηση

One Hot

- Κάθε κωδική λέξη έχει ακριβώς ένα bit με την τιμή '1'
- Φωτεινός σηματοδότης:
 - κόκκινο: (1,0,0), πορτοκαλί: (0,1,0), πράσινο: (0,0,1)
 - τρεις αγωγοί σημάτων: κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο
- Κάθε bit ενός κώδικα one-hot αντιστοιχεί σε μια κωδικοποιημένη τιμή
 - Μήκος κώδικα ίσο με πλήθος των προς κωδικοποίηση τιμών.
 - Δεν έχει ελάχιστο μήκος

VHDL – Κωδικοποίηση

Παράδειγμα (1/2)

- Ελεγκτής φωτεινού σηματοδότη με κώδικα 1-hot
 - enable = 1: lights_out = lights_in
 - enable = 0: lights_out = (0, 0, 0)

```
library ieee; use          ieee.std_logic_1164.all;
entity    light_controller is
    port   ( lights_in   :      in    std_logic_vector(1 to 3);
             enable      :      in    std_logic;
             lights_out  :      out   std_logic_vector(1 to 3) );
end entity light_controller;
```

VHDL – Κωδικοποίηση

Παράδειγμα (2/2)

```
architecture      and_enable of      light_controller is
begin
    lights_out(1)   <=  lights_in(1)    and  enable;
    lights_out(2)   <=  lights_in(2)    and  enable;
    lights_out(3)   <=  lights_in(3)    and  enable;
end architecture      and_enable;
```

```
architecture      conditional_enable of      light_controller is
begin
    lights_out      <=  lights_in      when enable = '1' else
                      "000";
end architecture      conditional_enable;
```

or just **when enable**

VHDL – Κωδικοποίηση

Παράδειγμα Κωδικοποιητής προτεραιότητας (1/3)

- Εάν περισσότερες από μία εισοδοι μπορεί να είναι 1
 - Κωδικοποιούμε την είσοδο που είναι 1 με την υψηλότερη προτεραιότητα

zone								intruder_zone			valid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)	(1)	(0)	
1	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	1
0	1	–	–	–	–	–	–	0	0	1	1
0	0	1	–	–	–	–	–	0	1	0	1
0	0	0	1	–	–	–	–	0	1	1	1
0	0	0	0	1	–	–	–	1	0	0	1
0	0	0	0	0	1	–	–	1	0	1	1
0	0	0	0	0	0	1	–	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	0

VHDL – Κωδικοποίηση

Παράδειγμα Κωδικοποιητής προτεραιότητας (1^η υλοποίηση) (2/3)

- Παράδειγμα: Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού - κωδικοποιεί ποια ζώνη έχει ενεργοποιηθεί
 - 8 bit εισόδου: ένας αισθητήρας για κάθε ζώνη
 - 3 bit εξόδου για την κωδικοποίηση των ζωνών

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity alarm is
    port ( zone          : in std_logic_vector (1 to 8);
          intruder_zone   : out std_logic_vector(2 downto 0);
          valid           : out std_logic );
end entity alarm;
architecture eqn of alarm is
begin
    intruder_zone(2) <= zone(5) or zone(6) or zone(7) or zone(8);
    intruder_zone(1) <= zone(3) or zone(4) or zone(7) or zone(8);
    intruder_zone(0) <= zone(2) or zone(4) or zone(6) or zone(8);
    valid <= zone(1) or zone(2) or zone(3) or zone(4) or zone(5)
              or zone(6) or zone(7) or zone(8);
end architecture eqn;
```

Ζώνη	Κωδική λέξη
Zone 1	0, 0, 0
Zone 2	0, 0, 1
Zone 3	0, 1, 0
Zone 4	0, 1, 1
Zone 5	1, 0, 0
Zone 6	1, 0, 1
Zone 7	1, 1, 0
Zone 8	1, 1, 1

↑
intruder_zone

VHDL – Κωδικοποίηση


Παράδειγμα Κωδικοποιητής προτεραιότητας (2^η υλοποίηση) (3/3)

Conditional signal assignment

```
architecture priority_1 of alarm is
begin
    intruder_zone <= "000" when zone(1) = '1' else
                        "001" when zone(2) = '1' else
                        "010" when zone(3) = '1' else
                        "011" when zone(4) = '1' else
                        "100" when zone(5) = '1' else
                        "101" when zone(6) = '1' else
                        "110" when zone(7) = '1' else
                        "111" when zone(8) = '1' else
                        "000";

    valid <= zone(1) or zone(2) or zone(3) or zone(4)
             or zone(5) or zone(6) or zone(7) or zone(8);
end architecture priority_1;
```

VHDL – Αποκωδικοποίηση

 

- Ο αποκωδικοποιητής εξάγει σήματα ελέγχου από ένα δυαδικά κωδικοποιημένο σήμα
 - Ένα σήμα ανά κωδική λέξη
 - Το σήμα ελέγχου είναι 1 όταν η είσοδος έχει την αντίστοιχη κωδική λέξη, διαφορετικά 0

VHDL – Αποκωδικοποίηση

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity decoder_2to4 is
Port (
    input : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
    output : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
end decoder_2to4;

architecture Behavioral of decoder_2to4 is
begin
process(input) is
begin
    case input is
    when "00" => output <= "0001";
    when "01" => output <= "0010";
    when "10" => output <= "0100";
    when "11" => output <= "1000";
    when others => output <= "0000"; -- Default case
    end case;
end process;
end Behavioral;
```


```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity decoder_2to4 is
Port (
    input : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0); -- 2-bit input
    output : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) -- 4-bit
output);
end decoder_2to4;

architecture Dataflow of decoder_2to4 is
begin
    output <= "0001" when input = "00" else
        "0010" when input = "01" else
        "0100" when input = "10" else
        "1000" when input = "11" else
        "0000"; -- Default case
end Dataflow;
```

VHDL – Αποκωδικοποίηση

Παράδειγμα (1/2)

 - Αποκωδικοποιεί τον κώδικα BCD (binary coded decimal) για να οδηγήσει μια οθόνη (LED ή LCD) 7 τμημάτων
 - Τμήματα: (g, f, e, d, c, b, a)



- Κώδικας BCD: Δυαδικά κωδικοποιημένοι δεκαδικοί
 - Κώδικας 4 bit για τα δεκαδικά ψηφία

0: 0000	1: 0001	2: 0010	3: 0011	4: 0100
5: 0101	6: 0110	7: 0111	8: 1000	9: 1001

VHDL – Αποκωδικοποίηση

Παράδειγμα (2/2)

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;  
entity seven_seg_decoder is  
    port ( bcd    : in std_logic_vector (3 downto 0);  
          blank   : in std_logic;  
          seg     : out std_logic_vector (7 downto 1) );  
end entity seven_seg_decoder;
```


```
architecture behavior of seven_seg_decoder is  
    signal seg_tmp : std_logic_vector (7 downto 1);  
begin  
    with bcd select  
        seg_tmp <= "0111111" when "0000", -- 0  
                  "0000110" when "0001", -- 1  
                  "1011011" when "0010", -- 2  
                  "1001111" when "0011", -- 3  
                  ...  
                  "1101111" when "1001", -- 9  
                  "1000000" when others; -- "-"  
    seg <= "0000000" when blank = '1' else seg_tmp;  
end architecture behavior;
```

Selected signal assignment



VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

- Οι έξοδοι Q_t (τιμή εξόδου τη χρονική στιγμή t) των ακολουθιακών κυκλωμάτων εξαρτώνται όχι μόνο από τις τρέχουσες τιμές των εισόδων, αλλά και από τις προηγούμενες τιμές των εξόδων Q_{t-1} . Στο κύκλωμα αυτό εμφανίζεται ως ανάδραση
- Έχουν μνήμη (κατάσταση-state). Για N αποθηκευμένες καταστάσεις το κύκλωμα χρειάζεται από $\log_2 N$ έως και N bit.
- Οι έξοδοι είναι συνάρτηση των εισόδων και της αποθηκευμένης κατάστασης.
- Συνήθως υπάρχει ρολόι CLK

 

3 Block



- Λογική επόμενης κατάστασης (συνδυαστικό)
- Καταχωρητής κατάστασης
- Λογική εξόδου (συνδυαστικό)

VHDL – Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα

D Flip Flop

- Στοιχείο αποθήκευσης του 1 bit
- Άλλοι τύποι flip-flop
 - JK, T (toggle)
 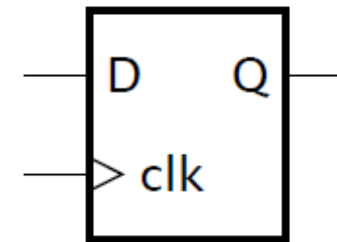
```
entity dff is
  port ( clk,d : in std_logic;
        q      : out std_logic);
end entity;
architecture beh of dff is
begin
  process (clk) ← Μόνο το clk στο sensitivity list
  begin
    if clk'event and clk = '1' then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end beh;
```





VHDL – Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα

D Flip Flop with Enable

- Η αποθήκευση ελέγχεται από την επιτρέψη (clock-enable)
 - Αποθηκεύει μόνο όταν CE = 1 σε μια ανοδική ακμή ρολογιού
- Το CE είναι μια σύγχρονη είσοδος ελέγχου

```
entity dff_en is
  port ( clk   : in std_logic;
        ce    : in std_logic;
        d     : in std_logic;
        q     : out std_logic);
end dff_en ;
architecture beh of dff_en is
begin
  process (clk)
  begin
    if clk'event and clk='1' then
      if ce='1' then
        q <= d;
      end if;
    end if;
  end process;
end beh;
```

Σύγχρονο: Πρώτα έλεγχος
για το clock

 
 


VHDL – Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα

D Flip Flop with Reset (σύγχρονο)

- Η είσοδος μηδενισμού (reset) θέτει την αποθηκευμένη τιμή στο 0
 - η είσοδος reset πρέπει να είναι σταθερή γύρω από την ανοδική ακμή του clk

```
entity dff_en_reset is
    port ( clk      : in std_logic;
          ce,reset  : in std_logic;
          d         : in std_logic;
          q         : out std_logic);
end dff_en ;
architecture beh of dff_en_reset is
begin
    process (clk)
    begin
        if clk'event and clk='1' then
            if reset = '1' then
                q <= '0';
            elsif ce = '1' then
                q <= d;
            end if;
        end if;
    end process;
end beh;
```

  



Σύγχρονο reset: Πρώτα έλεγχος για το clock

VHDL – Ασύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα

D Flip Flop with Reset (ασύγχρονο) - Clear

- Η είσοδος μηδενισμού (reset) θέτει την αποθηκευμένη τιμή στο 0
 - το reset μπορεί να γίνει 1 οποιαδήποτε στιγμή, και το αποτέλεσμα είναι άμεσο
 - το συμπεριλαμβάνουμε στη λίστα ευαισθησίας (η διεργασία ανταποκρίνεται άμεσα σε αλλαγή)

```
entity dff_en_aset is
  port ( clk      : in std_logic;
        ce,reset  : in std_logic;
        d        : in std_logic;
        q        : out std_logic);
end dff_en ;
architecture beh of dff_en_aset is
begin
  process (clk, reset)
  begin
    if reset = '1' then
      q <= '0';
    elsif clk'event and clk='1' then
      if ce = '1' then
        q <= d;
      end if;
    end if;
  end process;
end beh;
```

  


VHDL – Ασύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα

Καταχωρητές (D Flip Flop με ασύγχρονο reset)

Αποθηκεύουν μια τιμή πολλών bit

 - Ένα flip-flop D ανά bit
- Απαιτεί αλλαγή στο array data type
 - std_logic_vector



```
entity reg_reset is
    port (clk, reset: in std_logic;
          d: in std_logic_vector(7 downto 0);
          q: out std_logic_vector(7 downto 0)
    );
end reg_reset;

architecture beh of reg_reset is
begin
    process (clk, reset)
    begin
        if (reset='1') then
            q <= (others=>'0');
        elsif (clk'event and clk='1') then
            q <= d;
        end if;
    end process;
end beh;
```



Συντομογραφία του όλα στο 0

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Pipelines (διοχέτευση)

Συνολική καθυστέρηση = $\text{Delay}_1 + \text{Delay}_2 + \text{Delay}_3$

 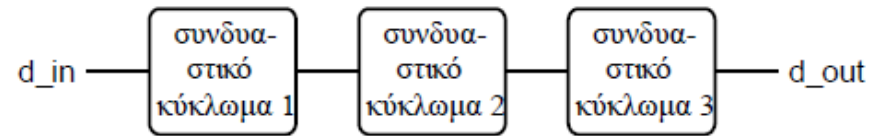Διάστημα μεταξύ των εξόδων > Συνολική καθυστέρηση



Περίοδος ρολογιού = $\max(\text{Delay}_1, \text{Delay}_2, \text{Delay}_3)$

Συνολική καθυστέρηση = $3 \times \text{περίοδος ρολογιού}$

Διάστημα μεταξύ των εξόδων = 1 περίοδος ρολογιού

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Συσσωρευτής (accumulator 1/2)

Αθροίστε μια ακολουθία.

Ένας νέος αριθμός (**data_in**) φτάνει σε κάθε ανοδική ακμή του clock.

Το άθροισμα (**data_out**) μηδενίζει με σύγχρονο reset

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.ALL;  
  
entity accumulator is  
  
port (  
    clk : in std_logic;  
    reset : in std_logic;  
    data_in : in std_logic_vector(15 downto 0);  
    data_out : out std_logic_vector(19 downto 0));  
  
end entity accumulator;
```

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Συσσωρευτής (accumulator 2/2)


architecture rtl of accumulator is

```
signal sum, new_sum : signed(19 downto 0);
begin
  new_sum <= sum+resize(data_in, sum'length);
  reg: process (clk) is
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if reset = '1' then
        sum <= (others => '0');
      else
        sum <= new_sum;
      end if;
    end if;
  end process reg;
  data_out <= std_logic_vector(sum);
end architecture rtl;
```

Συνδυαστικό
κύκλωμα
Εξόδου

Συνδυαστικό κύκλωμα
επόμενης κατάστασης

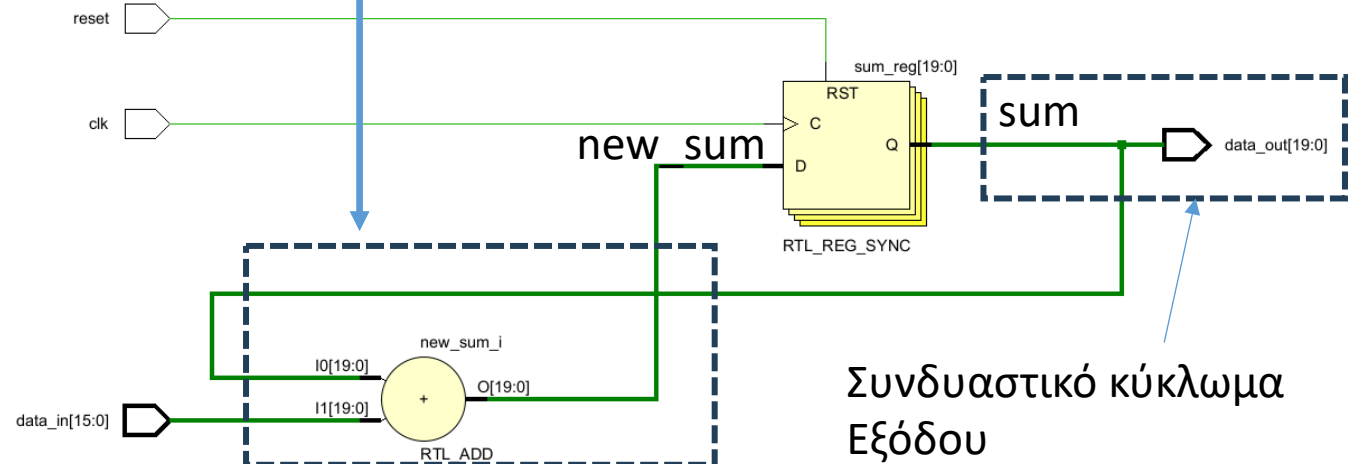Εναλλακτικός τρόπος
για την ανοδική ακμή του
clk. Το rising_edge είναι
συνάρτηση για οποιοδήποτε
σήμα.



Συνδυαστικό κύκλωμα
Εξόδου

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Ολισθητές (shift registers 1/3)

- Εκτελούν ολίσθηση (shift) στα αποθηκευμένα δεδομένα
 - Σειριακή μεταφορά δεδομένων
- Καταχωρητής ολίσθησης των 8 bit με ασύγχρονη είσοδο reset, σειριακή είσοδο και παράλληλη έξοδο

```
entity sreg8 is
  port (clk, reset: in bit;
        sin      : in bit;
        dout     : out bit_vector(7 downto 0));
end entity;
architecture bef of sreg8 is
  signal shift_reg : bit_vector(7 downto 0);
begin
  dout <= shift_reg;
  process (clk, reset)
  ...
  end process;
end architecture;
```

Χρήση bit/bit_vector
Προφανώς το
std_logic/std_logic_vector
είναι προτιμότερο

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Ολισθητές (shift registers 2/3)

- Υλοποίηση με array slices

```
process (clk, reset)
begin
    if reset = '1' then
        shift_reg <= (others => '0');
    elsif clk'event and clk = '1' then
        shift_reg(7 downto 1) <= shift_reg(6 downto 0);
        shift_reg(0) <= sin;
    end if;
end process;
```

- Υλοποίηση με array concatenation

```
process (clk, reset)
begin
    if reset = '1' then
        shift_reg <= (others => '0');
    elsif clk'event and clk = '1' then
        shift_reg <= shift_reg(6 downto 0) & sin;
    end if;
end process;
```

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Ολισθητές (shift registers 3/3)

- Υλοποίηση με for-loop

```
process (clk, reset)
begin
    if reset = '1' then
        shift_reg <= (others => '0');
    elsif clk'event and clk = '1' then
        for i in 7 downto 1 loop
            shift_reg(i) <= shift_reg(i-1);
        end loop;
        shift_reg(0) <= sin;
    end if;
end process;
```

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Μετρητές (counters)

- Αποθηκεύουν την τιμή ενός απρόσημου ακεραίου
 - αυξάνουν ή μειώνουν την τιμή
- Χρησιμοποιούνται για να μετράνε πόσες φορές:
 - έχουν συμβεί κάποια γεγονότα
 - έχει επαναληφθεί ένα βήμα επεξεργασίας
- Χρησιμοποιούνται ως χρονομετρητές (timers)
 - μετράνε πόσα χρονικά διαστήματα έχουν περάσει καθώς αυξάνονται περιοδικά

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Μετρητές με ασύγχρονο reset

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all, ieee.numeric_std.all;
entity counter4 is
    port (clk, reset : in std_logic;
          count       : out std_logic(3 downto 0));
end entity;

architecture beh of counter4 is
    signal counter : unsigned(3 downto 0);
begin
    count <= std_logic_vector(counter);
    process (clk, reset)
    begin
        if reset = '1' then
            counter <= (others => '0');
        elsif clk'event and clk = '1' then
            if counter = 15 then
                counter <= (others => '0');
            else
                counter <= counter + 1;
            end if;
        end if;
    end process;
end architecture;
```

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Δεκαδικός Μετρητής

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all, ieee.numeric_std.all;
entity decade_counter is
    port ( clk : in std_logic;  q : out std_logic_vector(3 downto 0) );
end entity decade_counter;

architecture rtl of decade_counter is
    signal count_value : unsigned(3 downto 0);
begin
    count : process (clk) is
    begin
        if rising_edge(clk) then
            count_value <= (count_value + 1) mod 10;
        end if;
    end process count;
    q <= std_logic_vector(count_value);
end architecture rtl;
```

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Περιοδικό σήμα ελέγχου

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all, ieee.numeric_std.all;
entity decoded_counter is
  port ( clk : in std_logic; ctrl : out std_logic );
end entity decoded_counter;

architecture rtl of decoded_counter is
  signal count_value : unsigned(3 downto 0);
begin
  counter : process (clk) is
  begin
    if rising_edge(clk) then
      count_value <= count_value + 1;
    end if;
  end process counter;
  ctrl <= '1' when count_value = "0111" or count_value = "1011" else '0';
end architecture rtl;
```

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Παράδειγμα


Τι κύκλωμα μοντελοποιεί ο κώδικας;

Πως υπολογίζεται η συχνότητα λειτουργίας του κυκλώματος μετά τη σύνθεση;

```
process (clk) is
begin
    if clk'event and clk='1' then
        if reset = '1' then
            q3<='0';q1<='0';q2<='0';
        else
            q1<=a;
            q2<=b;
            q3<=q1 and q2;
        end if;
    end if;
end process;
```


VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Παράδειγμα

 

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Παράδειγμα

 

Tc=10ns-Slack

VHDL – Variables

test_proc: process (clk) is

variable a: std_logic;

begin

if rising_edge(clk) then

if reset='1' then

Out_1<='0';

else



a:=In_1;

Out_1<=a;

end if;

end if;

end process test_proc;

  

VHDL – Variables

test_proc: process (clk) is

variable a: std_logic;

begin

if rising_edge(clk) then

if reset='1' then

Out_1<='0';

else


Out_1<=a;

a:=In_1;

end if;

end if;

end process test_proc;

 

Περίληψη

- Κωδικοποίηση/Αποκωδικοποίηση
- Ακολουθιακά κυκλώματα
- Accumulator, counter, shifter,
- Conditional Statements
- Διαβάζετε τις παραγράφους 2.2, 2.3.1, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3 (θεωρία και VHDL) από Ashenden και 2.8.2, 4.4, 4.7.2, 4.8, 4.9 (ΟΧΙ το κομμάτι της VERILOG) από το βιβλίο των Harris.