

9^ο Εργαστήριο Space Data Systems

VHDL

-

Report, assert - Finite State Machines - Timing

Βασιλόπουλος Διονύσης

ΕΔΙΠ Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ

VHDL – Report

Ακολουθιακή εντολή (εντός Process και εντός simulation)

```
report <message_string> [severity <severity_level>];
```

```
report "this is a serious message" severity warning;
```

Severity levels: **note**, warning, error, failure

<https://insights.sigasi.com/tech/vhdl-assert-and-report/>

VHDL – Assert

Ακολουθιακή και σύγχρονη εντολή (συνήθως εντός simulation)

Ελέγχει εάν μια συνθήκη είναι αληθής. Εάν ΔΕΝ είναι τότε τυπώνει ένα μήνυμα.


```
assert <condition>;  
assert <condition> severity <severity_level>;  
assert <condition> report <message_string>;  
assert <condition> report <message_string> severity <severity_level>;
```

```
condition_to_check <= true;  
assert condition_to_check = true report "Assertion failed! Condition is false." severity error;  
  -- If the assert passes, this line will be executed  
report "Assertion passed! Condition is true." severity note;
```

Severity levels: note, warning, **error**, **failure**

```
assert i < 5 report "unexpected value. i = " & integer'image(i);
```

Scalar
type

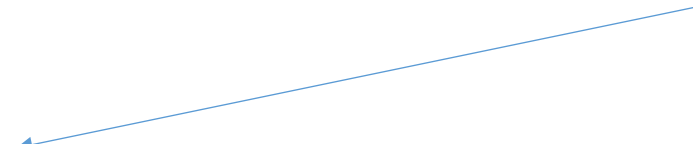


https://peterfab.com/ref/vhdl/vhdl_renerta/mobile/source/vhd00007.htm

VHDL – Finite State Machines

- Χρησιμοποιούνται για να υλοποιήσουν μια ακολουθία ελέγχου
- Μία FSM (Finite-State Machine – Μηχανή Πεπερασμένων καταστάσεων) ορίζεται από
 - σύνολο εισόδων: I
 - σύνολο εξόδων: O
 - σύνολο καταστάσεων: S
 - αρχική κατάσταση: s_0 ανήκει στο S
 - συνάρτηση μετάβασης από μία κατάσταση στην επόμενη
 - συνάρτηση εξόδου

VHDL – Finite State Machines

Γενικό διάγραμμα

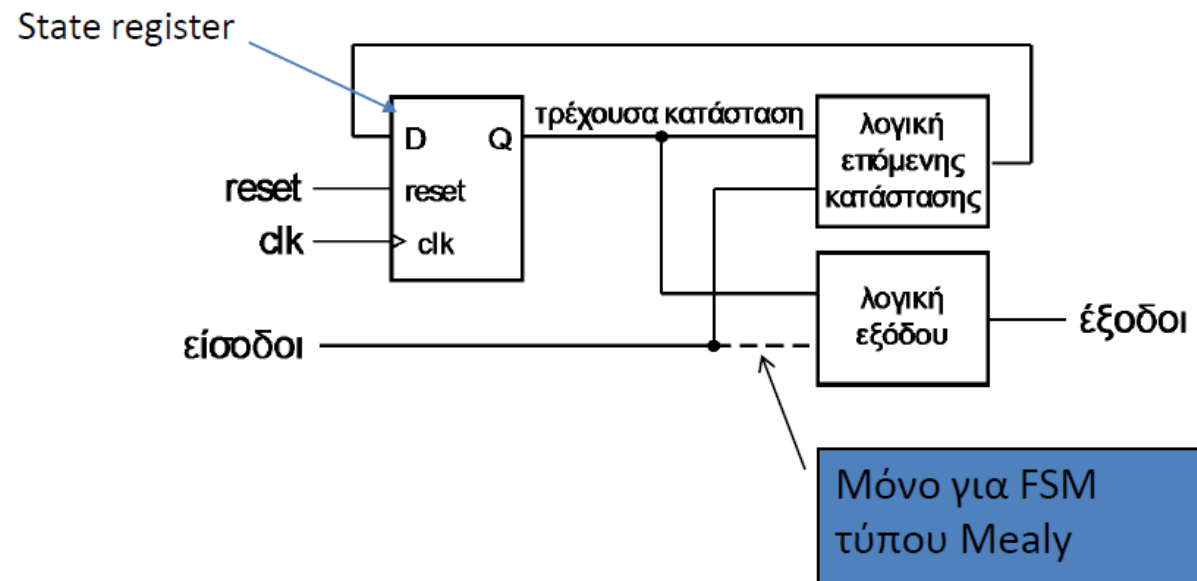

VHDL – Finite State Machines

Κωδικοποίηση Καταστάσεων


- Κωδικοποιούνται στο δυαδικό
 - N καταστάσεις: χρειάζονται τουλάχιστον $\log_2 N$ bit
- Η κωδικοποιημένη τιμή χρησιμοποιείται στα κυκλώματα για τις συναρτήσεις μετάβασης και εξόδου
 - η κωδικοποίηση επηρεάζει την πολυπλοκότητα του κυκλώματος
- Είναι δύσκολο να βρεθεί βέλτιστη κωδικοποίηση
 - τα εργαλεία CAD συνήθως κάνουν την κωδικοποίηση
- Η κωδικοποίηση one-hot δουλεύει καλά στα FPGA
- Συχνά χρησιμοποιείται το 000...0 για την κατάσταση αδράνειας
 - μηδενίζει τον καταχωρητή στην κατάσταση αδράνειας

VHDL – Finite State Machines

Κωδικοποίηση Καταστάσεων - Παθητική

- Χρησιμοποιούμε ένα τύπο **απαρίθμησης** (enumerated type) για τις τιμές των καταστάσεων.
- Η μέθοδος είναι **αφηρημένη** ώστε να μην προδιαγράψουμε εμείς την κωδικοποίηση

Η πραγματική κωδικοποίηση (binary, grey,...) καθορίζεται από τον synthesizer.



```
type state_type is (zero, one, two)  
signal current_state, next_state: state_type
```

VHDL – Finite State Machines

Κωδικοποίηση Καταστάσεων – Ενεργητική -1

- Χρησιμοποιούμε ένα υπο-τύπο **απαρίθμησης** για τις τιμές των καταστάσεων.
- Η μέθοδος καθορίζει τις τιμές της κωδικοποίησης. Έχουμε καθορίσει εμείς ορισμένες προδιαγραφές (π.χ. μήκος κωδικής λέξης)

```
subtype state_type is std_logic_vector(1 downto 0);  
constant zero:std_logic_vector(1 downto 0) :=“00”;  
constant one :std_logic_vector(1 downto 0) :=“01”;  
constant two :std_logic_vector(1 downto 0) :=“10”;  
signal current_state, next_state: state_type
```

```
current state<=one;
```

VHDL – Finite State Machines

Κωδικοποίηση Καταστάσεων – Ενεργητική -2

- Χρήση ενός, ορισμένου από τον χρήστη, χαρακτηριστικού (attribute).
- Απόδοση του χαρακτηριστικού σε κάποιο τύπο.

```
type FSM_states is (zero, one ,two);
```

```
attribute enum_encoding: string;
```


```
attribute enum_encoding of FSM_states: type is "001 010 100";
```

```
signal current_state, next_state: FSM_states;
```

Είναι string που γίνεται parse, και οι τιμές αποδίδονται σε FSM_states οριζόμενες από τα κενά του string.

VHDL – Finite State Machines

 Παράδειγμα – Ανίχνευση ακολουθίας 01 – Moore



VHDL – Finite State Machines

Παράδειγμα – Ανίχνευση ακολουθίας 01 - Moore

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity PATTERN_FSM is  
  Port ( CLK : in STD_LOGIC;  
        RESET : in STD_LOGIC;  
        X : in STD_LOGIC;  
        Y : out STD_LOGIC);  
end PATTERN_FSM;
```

```
architecture Behavioral of PATTERN_FSM is
```

```
-- state definition
```

```
type FSM_states is (S0, S1, S2);
```

```
-- internal signals
```

```
signal current_state, next_state: FSM_states;
```

```
signal X_in : STD_LOGIC; -- Only when there is an INREG
```

**ΛΟΓΙΚΗ για
RESET**



```
begin
```

```
-- Optional for synchronization. RESET case
```

```
INREG: process (CLK)
```

```
begin
```

```
if (CLK = '1' and CLK'event) then
```

```
  if (RESET = '1') then X_in <= '1'; -- to trap state S0 during reset
```

```
  else X_in <= X;
```

```
  end if;
```

```
end if;
```

```
end process;
```

```
-- Common process for all FSMs to create state register
```

```
SYNC: process (CLK)
```

```
begin
```

```
if (CLK = '1' and CLK'event) then
```

```
  if (RESET = '1') then current_state <= S0;
```

```
  else current_state <= next_state;
```

```
  end if;
```

```
end if;
```

```
end process;
```

VHDL – Finite State Machines

Παράδειγμα – Ανίχνευση ακολουθίας 01 - Moore

-- Process to create next state logic and output logic

ASYNC: process (current_state, X_in) -- Moore

begin

-- FSM next state and output initialization

next_state <= S0;

Y <= '0';

case current_state is

when S0 =>

if (X_in = '0') then next_state <= S1;

else next_state <= S0;

end if;

when S1 =>

if (X_in = '1') then next_state <= S2;

else next_state <= S1;

end if;

when S2 => Y <= '1';

if (X_in = '0') then next_state <= S1;

else next_state <= S0;

end if;

-- fail-safe behavior

when others => next_state <= S0;

end case;

end process;

end Behavioral;

**ΛΟΓΙΚΗ για
ΕΞΟΔΟ**

**ΛΟΓΙΚΗ για
ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

**Αρχική τιμή
οι τιμές
Reset**

VHDL – Finite State Machines

Παράδειγμα -- Moore – The 3-process solution

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity PATTERN_FSM is  
  Port ( CLK : in STD_LOGIC;  
        RESET : in STD_LOGIC;  
        X : in STD_LOGIC;  
        Y : out STD_LOGIC);  
end PATTERN_FSM;
```

```
architecture Behavioral of PATTERN_FSM is
```

```
-- state definition
```

```
type FSM_states is (S0, S1, S2);
```

```
-- internal signals
```

```
signal current_state, next_state: FSM_states;
```

```
signal X_in : STD_LOGIC; -- Only when there is an INREG
```

```
begin
```

```
-- Common process for all FSMs to create state register  
-- STATE MEMORY PROCESS plus input synchronization
```

```
SYNC: process (CLK)
```

```
begin
```

```
  if (CLK = '1' and CLK'event) then
```

```
    if (RESET = '1') then
```

```
      current_state <= S0; -- to trap state S0 during reset
```

```
      X_in <= '1';
```

```
    else
```

```
      current_state <= next_state;
```

```
      X_in <= X;
```

```
    end if;
```

```
  end if;
```

```
end process;
```

VHDL – Finite State Machines

Παράδειγμα -- Moore – The 3-process solution

-- NEXT STATE LOGIC PROCESS

```
next_state: process (current_state, X_in) -- Moore
begin
next_state <= S0;
case current_state is
  when S0 =>
    if (X_in = '0') then next_state <= S1;
    else next_state <= S0;
    end if;
  when S1 =>
    if (X_in = '1') then next_state <= S2;
    else next_state <= S1;
    end if;
  when S2 => if (X_in = '0') then next_state <= S1;
    else next_state <= S0;
    end if;
  when others => next_state <= S0; -- fail-safe behavior
end case;
end next_state process;
end Behavioral;
```

-- OUTPUT LOGIC PROCESS

```
output_logic: process (current_state) -- Moore
begin

  -- FSM output initialization

case current_state is
  when S2 =>
    Y <= '1';
  when others=>
    Y<='0';
end case;
end process output_logic;


end Behavioral;
```

VHDL – Finite State Machines

Παράδειγμα – Ανίχνευση ακολουθίας 01 – Moore - RTL


Λογική Επόμενης Κατάστασης
Συνδυαστικό

Λογική Εξόδου
Συνδυαστικό

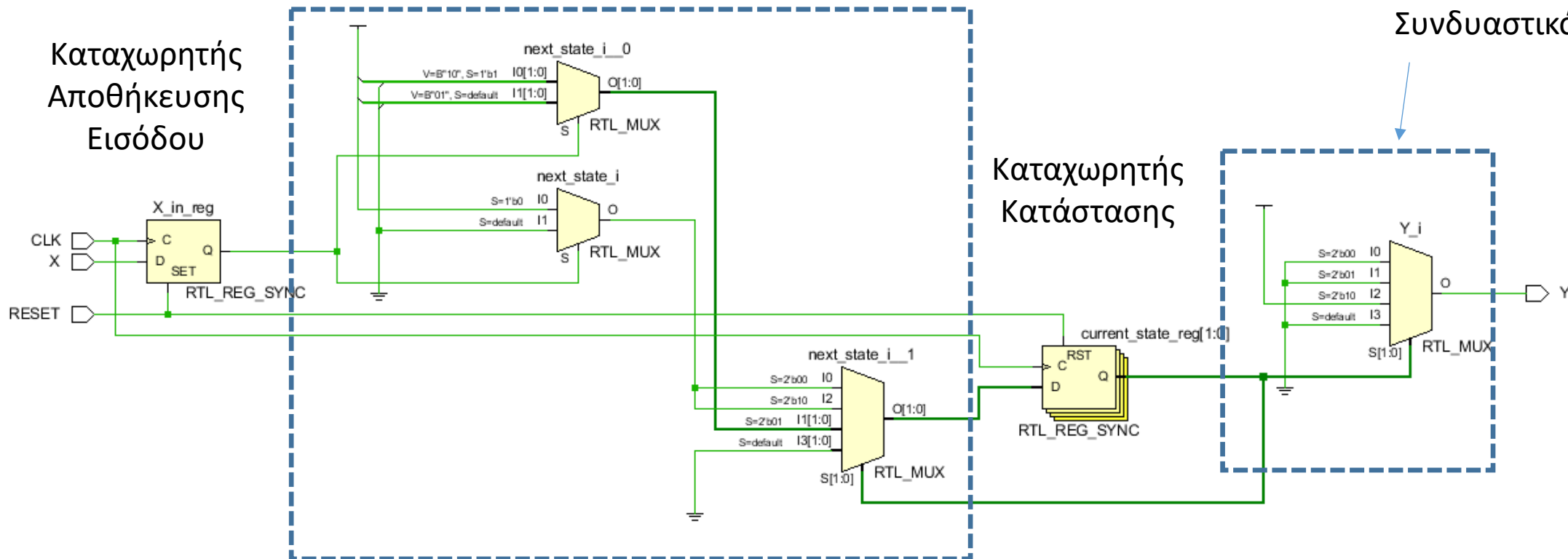


VHDL – Finite State Machines

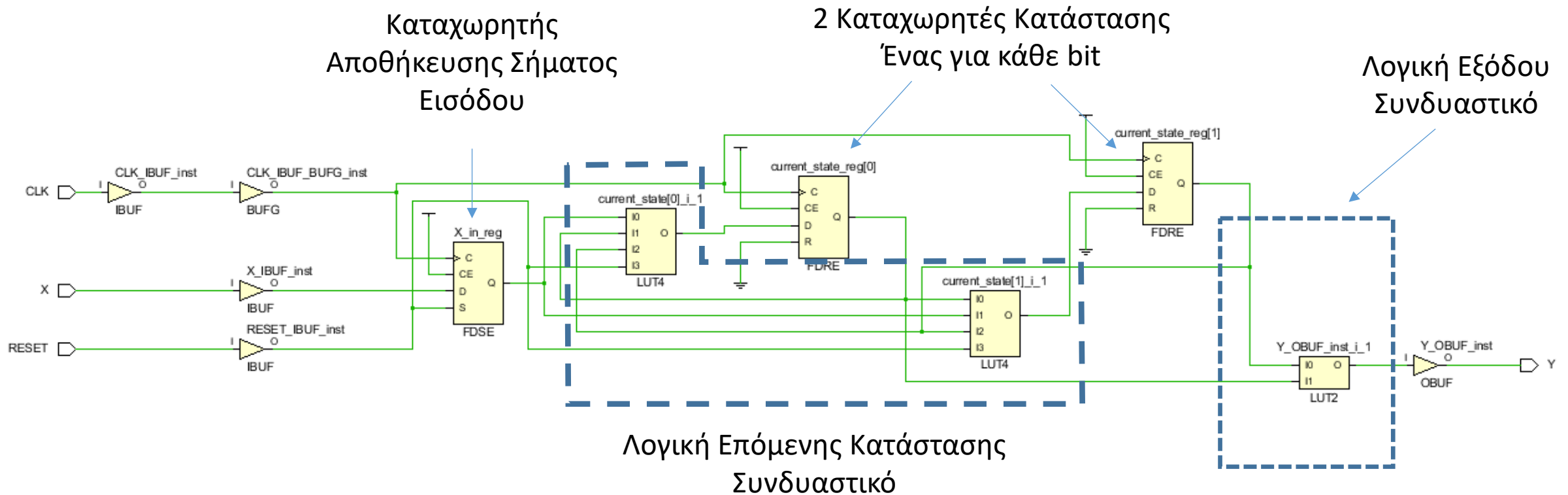Παράδειγμα – Ανίχνευση ακολουθίας 01 – Moore - Synthesis



VHDL – Finite State Machines

 Παράδειγμα – Ανίχνευση ακολουθίας 01 - Mealy



VHDL – Finite State Machines

Παράδειγμα – Ανίχνευση ακολουθίας 01 - Mealy

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity PATTERN_FSM is  
  Port ( CLK : in STD_LOGIC;  
        RESET : in STD_LOGIC;  
        X : in STD_LOGIC;  
        Y : out STD_LOGIC);  
end PATTERN_FSM;
```

```
architecture Behavioral of PATTERN_FSM is
```

```
-- state definition
```

```
  type FSM_states is (S0, S1);
```

```
-- internal signals
```

```
  signal current_state, next_state: FSM_states;  
  signal X_in : STD_LOGIC; -- Only when there is an INREG
```

```
begin
```

```
-- Optional for synchronization
```

```
  INREG: process (CLK)
```

```
  begin
```

```
    if (CLK = '1' and CLK'event) then
```

```
      if (RESET = '1') then X_in <= '1'; -- to trap state S0 during reset
```

```
      else X_in <= X;
```

```
      end if;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

```
-- Common process for all FSMs to create state register
```

```
  SYNC: process (CLK)
```

```
  begin
```

```
    if (CLK = '1' and CLK'event) then
```

```
      if (RESET = '1') then current_state <= S0;
```

```
      else current_state <= next_state;
```

```
      end if;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

VHDL – Finite State Machines

Παράδειγμα – Ανίχνευση ακολουθίας 01 - Mealy

```
-- Process to create next state logic and output logic
ASYNC: process (current_state, X_in) -- Moore
begin
-- FSM next state and output initialization
next_state <= S0;
Y <= '0';
case current_state is
when S0 =>
if (X_in = '0') then next_state <= S1;
else next_state <= S0;
end if;
when S1 =>
if (X_in = '1') then
next_state <= S0;
Y <= '1';
else next_state <= S1;
end if;
-- fail-safe behavior
when others => next_state <= S0;
end case;
end process;
end Behavioral;
```

**ΛΟΓΙΚΗ για
ΕΞΟΔΟ**




VHDL – Finite State Machines

Παράδειγμα – Ανίχνευση ακολουθίας 01 – Moore – Πίνακας Αληθείας

S_{old}	$S_{old}(1)$	$S_{old}(0)$	X_{in}	$S_{new}(1)$	$S_{new}(0)$	S_{new}
S_0	0	0	0	0	1	S_1
S_1	0	1	0	0	1	S_1
S_2	1	0	0	0	1	S_1
S_3	1	1	X	0	0	S_0
S_0	0	0	1	0	0	S_0
S_1	0	1	1	1	0	S_2
S_2	1	0	1	0	0	S_0
S_x	1	1	X	0	0	S_0

S	$S(1)$	$S(0)$	Y
S_0	0	0	0
S_1	0	1	0
S_2	1	0	1
S_x	X	X	0

 

VHDL – Finite State Machines

Παράδειγμα – Ανίχνευση ακολουθίας 01 – Moore – Πίνακας Αληθείας

Πίνακες KARNAUGH

		$S_{new}(1)$	
S_{cur}	Xin	0	1
00		0	0
01		0	1
11		0	0
10		0	0

		$S_{new}(0)$	
S_{cur}	Xin	0	1
00		1	0
01		1	0
11		0	0
10		1	0

		Y	
S_{cur}		Y	
00		0	
01		0	
11		0	
10		1	

$$S_{new}(1) = S_{cur}(1)' S_{cur}(0) X_{in}$$

$$S_{new}(0) = S_{cur}(1)' X_{in}' + S_{cur}(1) S_{cur}(0)' X_{in}'$$



$$Y = S_{cur}(1) S_{cur}(0)'$$

VHDL – Finite State Machines

Παράδειγμα – Ανίχνευση ακολουθίας 01 – Moore – Πίνακας Αληθείας

$X_{in}=S$	Out	$S1_{new}$
1	10	S_2
0	01	S_1

$X_{in}=S$	Out	$S1_{new}$
0	1	S_1
1	0	S_0

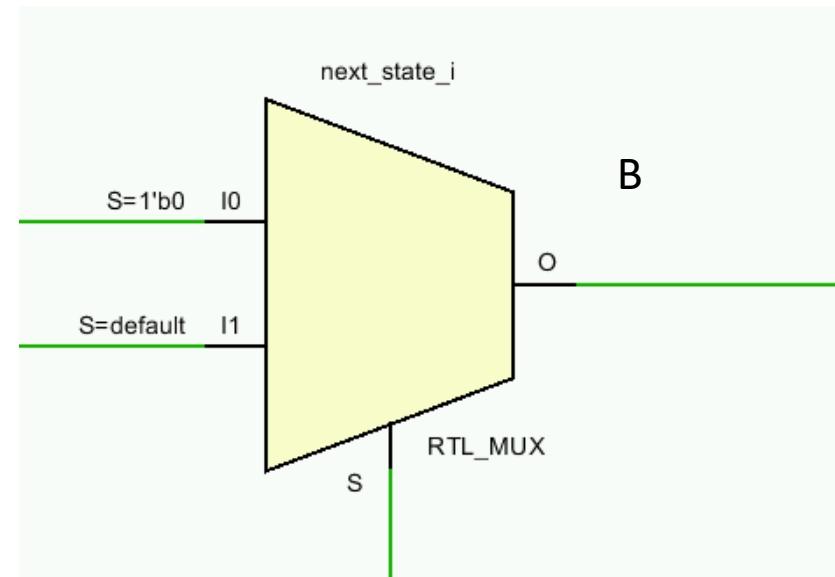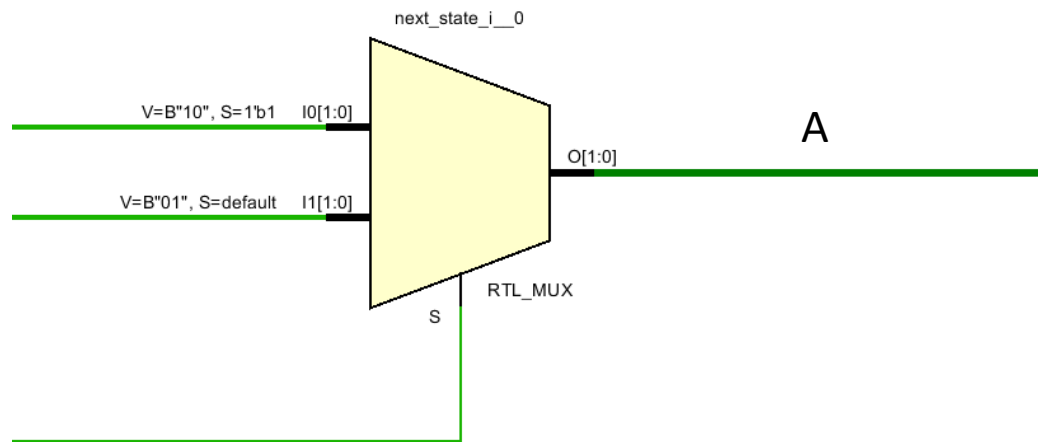

VHDL – Finite State Machines


Παράδειγμα – Ανίχνευση ακολουθίας 01 – Moore – Πίνακας Αληθείας

$X_{in}=S$	Out	S_{new}
1	10	S_2
0	01	S_1

A

$X_{in}=S$	Out	S_{new}
0	01	S_1
1	00	S_0

B

 


S_{old}	X_{in}	S_{new}
00(0)	0	S_1
01(1)	0	S_1
10(2)	0	S_1
11(X)	0	S_0
00(0)	1	S_0
01(1)	1	S_2
10(2)	1	S_0
11(X)	1	S_0

Sequential - Timing

$$T_c \geq t_{pcq} + t_{pd} + t_{setup}$$

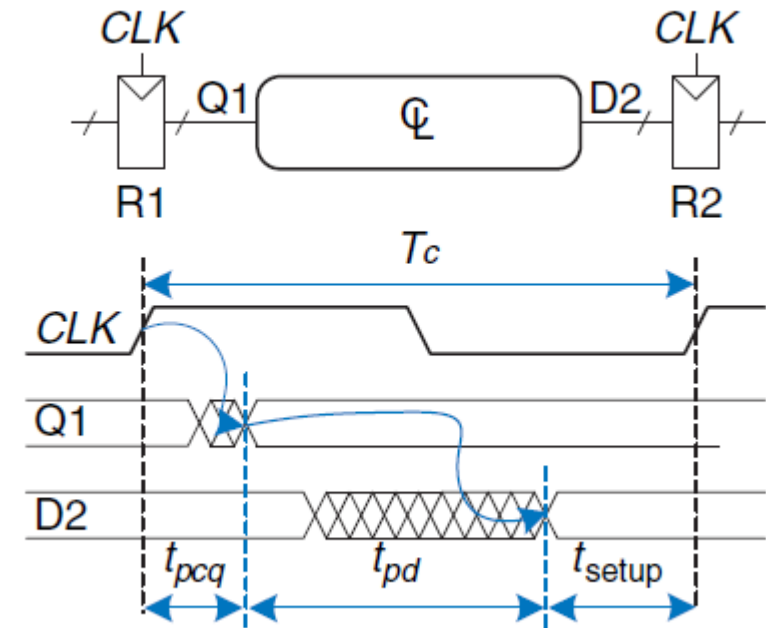
Περίοδος ρολογιού > χρόνος για πάρει τη σωστή τιμή η έξοδος του Reg
+χρόνος διάδοσης
+χρόνος setup




Sequential - Timing

$$t_{hold} < t_{ccq} + t_{cd}$$

 Χρόνος hold < Χρόνος μόλυνσης καταχωρητή +
+χρόνος μόλυνσης συνδυαστικού




Sequential - Timing

 


$$T_c \geq t_{pcq} + t_{pd} + t_{setup} + t_{skew}$$

 Περίοδος ρολογιού > χρόνος για πάρει τη σωστή τιμή η έξοδος του Reg
+χρόνος διάδοσης συνδυαστικού
+χρόνος setup
+χρόνος skew




Κονσόλα (tcl): `report_timing_summary -datasheet`

Sequential - Timing

 

$$t_{hold} + t_{skew} < t_{ccq} + t_{cd}$$


report_timing_summary -datasheet

 


Sequential – Timing – Vivado analysis

Συνδυαστικό: Μόνο data path delay


Ακολουθιακό: Clock delay, path delay

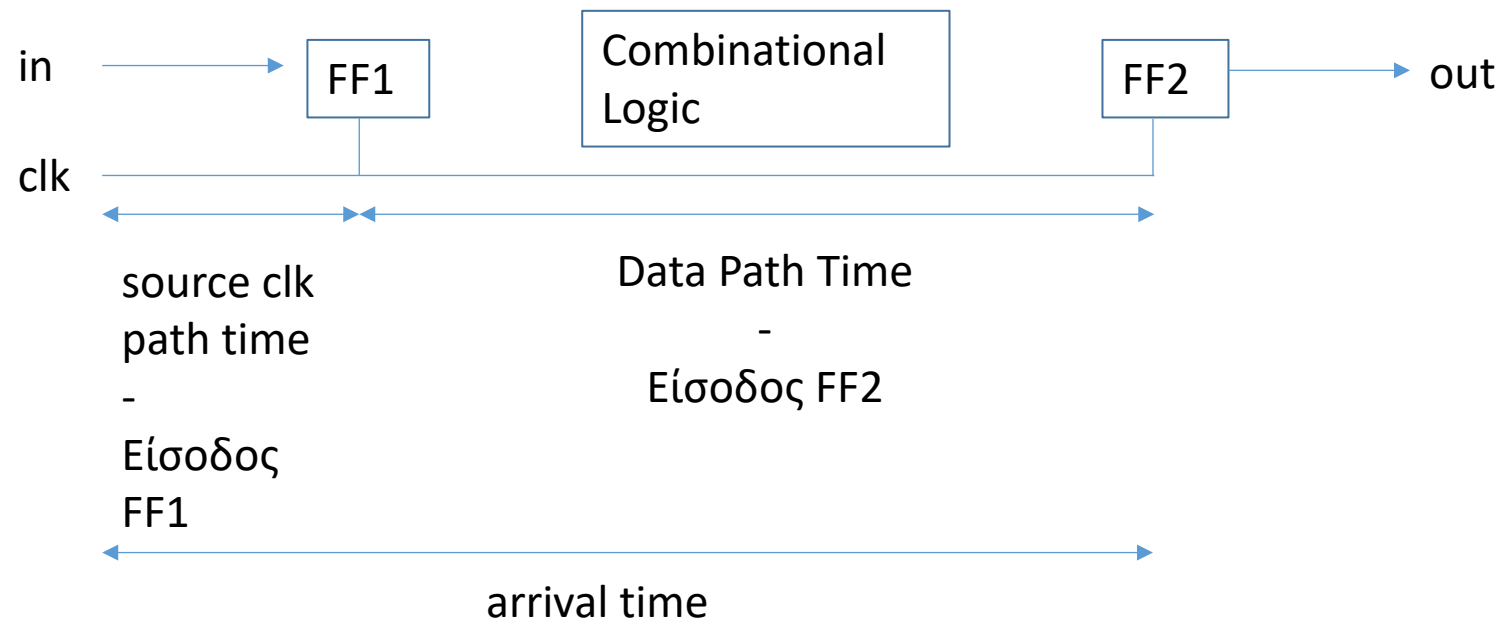


Sequential – Timing – Vivado Analysis

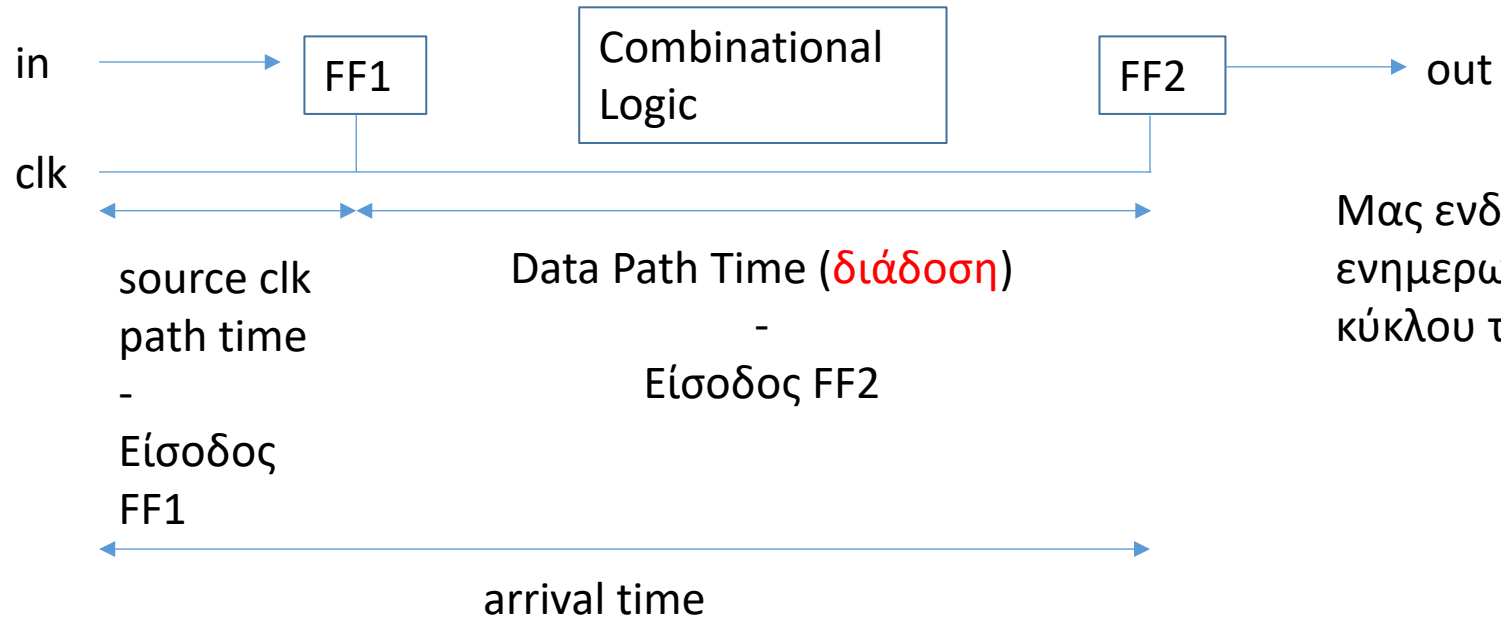

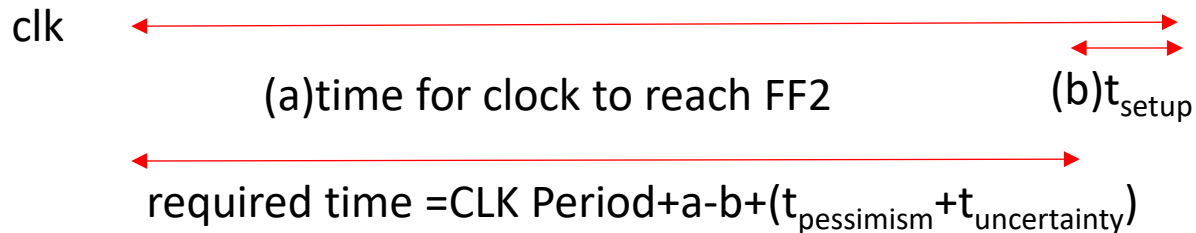Μας ενδιαφέρει τα data να ενημερωθούν εντός ενός κύκλου του ρολογιού.



Sequential – Timing – Vivado Analysis

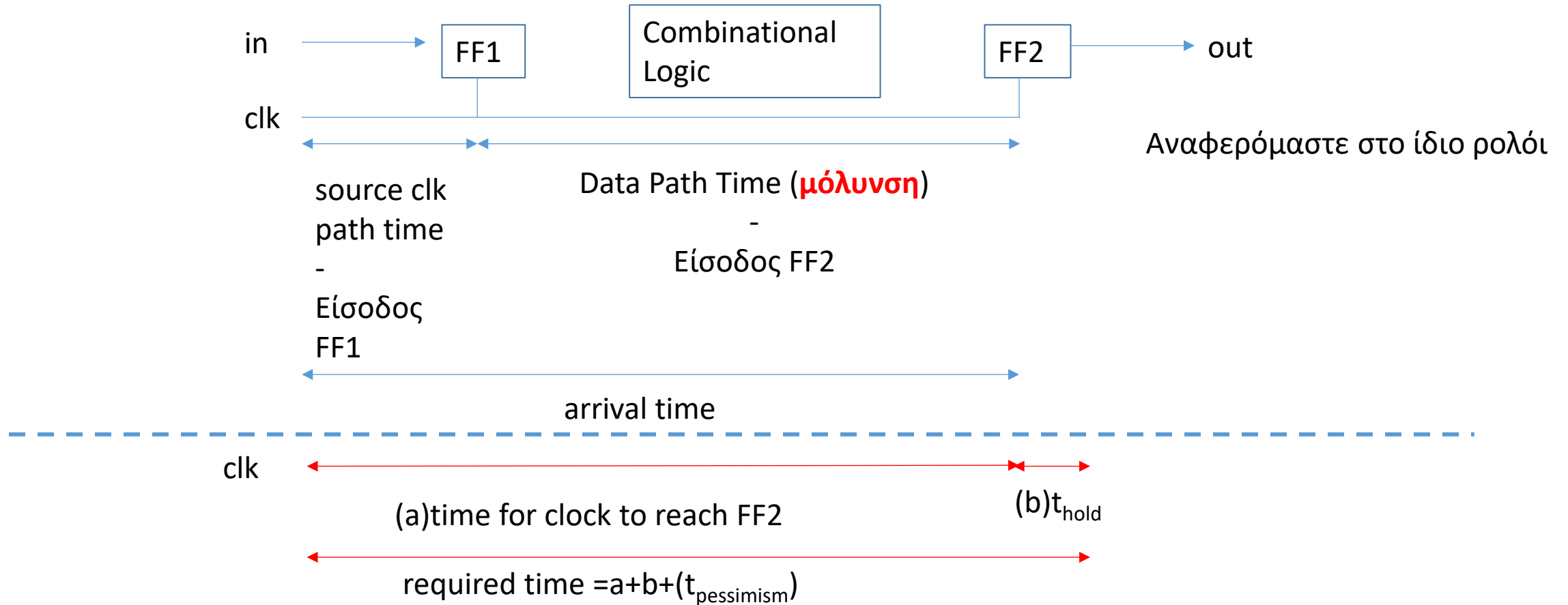

Διακόπτες και αποκλιδωνισμός

- Οι διακόπτες (switches) και οι πιεστικοί διακόπτες (push-buttons) υποφέρουν από κλιδωνισμό επαφής
- Χρειάζονται περίπου 10ms να σταθεροποιηθούν
 - Χρειάζεται να αποκλιδωνίσουμε (debounce) για να αποφύγουμε τις ψεύτικες ενεργοποιήσεις
 - Χρησιμοποιούμε ένα διακόπτη μίας θέσης
 - Κάνουμε δειγματοληψία στην είσοδο σε διαστήματα μεγαλύτερα από το χρόνο κλιδωνισμού (>10ms)
Στην κάρτα του εργαστηρίου σημαίνει 100000 χτύπους του ρολογιού.
 - *Αναζητούμε δύο διαδοχικά δείγματα με την ίδια τιμή*

VHDL - Αποκλιδωνισμός

Παράδειγμα (1/2)

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
entity debouncer is
port ( clk, reset : in std_logic; -- clk frequency = 100MHz
      pb : in std_logic;
      pb_debounced : out std_logic );
end entity debouncer;

architecture rtl of debouncer is

signal count1000000 : integer range 0 to 999999;
signal clk_100Hz : std_logic; --10ms
signal pb_sampled : std_logic:=‘0’;

begin
```

VHDL - Αποκλιδωνισμός

Παράδειγμα (2/2)

```
div_100Hz : process (clk, reset) is
begin
if reset = '1' then
    clk_100Hz <= '0';
    count1000000 <= 0;
elsif rising_edge(clk) then
    if count1000000 = 999999 then
        count1000000 <= 0;
        clk_100Hz <= '1';
    else
        count1000000 <= count1000000 + 1;
        clk_100Hz <= '0';
    end if;
end if;
end process div_100Hz;
```


```
debounce_pb : process (clk) is
begin
if rising_edge(clk) then
    if clk_100Hz = '1' then
        if pb = pb_sampled then
            pb_debounced <= pb;
        end if;
        pb_sampled <= pb;
    end if;
end if;

end process debounce_pb;

end architecture rtl;
```

VHDL - Αποκλιδωνισμός

Παράδειγμα (3/3)

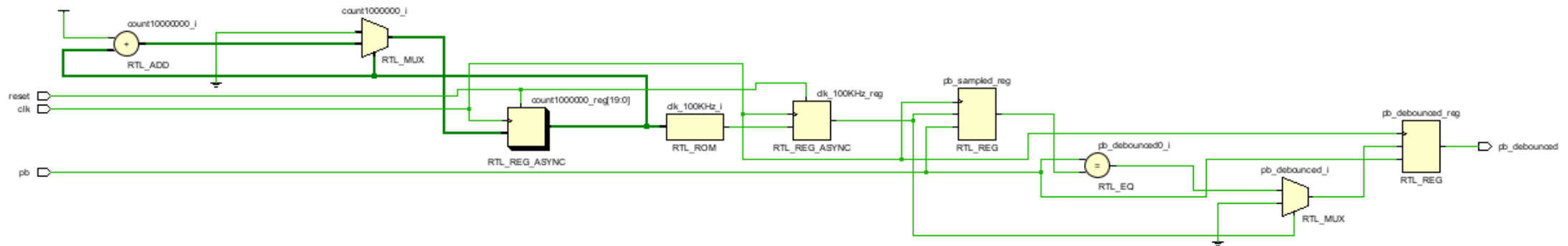

Μνήμες

Γενικό Μοντέλο μνήμης


Η μνήμη έχει μέγεθος, όσο το πλήθος των θέσεων μνήμης
Κάθε θέση μνήμη έχει μια διεύθυνση.

Μια μνήμη μεγέθους M , έχει θέσεις διευθύνσεων από 0 έως $M-1$

Κάθε θέση μνήμης είναι μια λέξη (word) μεγέθους N -bit. Κάθε λέξη μπορεί να έχει μέγεθος πολλαπλάσιο του byte (άρα να είναι 1,2,3 ... N byte).

Άρα αν έχουμε λέξεις των 2 byte τότε μια μνήμη 8 θέσεων έχει μέγεθος, 8 λέξεις ή 16 byte ή 128 bit.

 Όποτε αλλάζουμε την τιμή μιας θέσης μνήμης κάνουμε εγγραφή (write) και όποτε ανακτούμε την τιμή μιας θέσης μνήμης έχουμε διάβασμα (read)



ROM: Read only memory

RAM: Random access memory

ROM (1/2)

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity rom_16x16 is
  Port (
    addr : in std_logic_vector(3 downto 0); -- 4-bit address for 16 words
    data : out std_logic_vector(15 downto 0) -- 16-bit output
  );
end entity rom_16x16;
architecture rtl of rom_16x16 is
type rom_array is array (0 to 15) of std_logic_vector(15 downto 0);
constant ROM : rom_array := ( 0 => x"1234", 1 => x"5678", ..., 15 => x"123C" );
begin
  data <= ROM(to_integer(unsigned(addr)));
end architecture rtl;
```

ROM (2/2)

Αν η μνήμη έχει **latency** 5ns και θέλουμε να μοντελοποιήσουμε αυτή την καθυστέρηση, τότε:

```
data_out <=ROM(to_integer(unsigned(address))) after 5 ns;
```

Επηρεάζει μόνο το design (RTL) και όχι την σύνθεση/υλοποίηση.

Σύγχρονη ROM

```
process(clk) ←  
begin  
  if rising_edge(clk) then  
    data_reg <= ROM(to_integer(unsigned(addr)));  
  end if;  
end process;  
data_out <= data_reg;
```

Το σήμα clk θα είναι στα port με mode in

Μνήμες

RAM

```
library IEEE;use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity ram_16x16_sync is
  Port (
    clk : in std_logic;
    we : in std_logic;
    addr : in std_logic_vector(3 downto 0);
    din : in std_logic_vector(15 downto 0);
    dout : out std_logic_vector(15 downto 0)
  );
end entity ram_16x16_sync;
architecture rtl of ram_16x16_sync is
  type ram_array is array (0 to 15) of std_logic_vector(15 downto 0);
  signal RAM : ram_array := (others => (others => '0'));
  signal data_reg : std_logic_vector(15 downto 0);
```

```
begin
  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if we = '1' then
        RAM(to_integer(unsigned(addr))) <= din;
      end if;
      data_reg <= RAM(to_integer(unsigned(addr)));
    end if;
  end process;

  dout <= data_reg;
end architecture rtl;
```

Σύγχρονη RAM με WE

Περίληψη

- Διαβάζετε τις παραγράφους 4.3, 4.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.5 (θεωρία και VHDL) από Ashenden
- Διαβάζετε τις παραγράφους 3.4, 4.6, 5.5.1-5.5.3, 5.5.6-5.5.8 (ΟΧΙ το κομμάτι της VERILOG) από το βιβλίο των Harris.
- Διαβάζετε τις παραγράφους 6.1-6.3, 7.8.4, 12.10.10-12.10.11 από το βιβλίο των Brown-Vranesic.

Επίσης οι σύνδεσμοι:

<https://stackoverflow.com/questions/21351273/is-it-possible-to-synthesize-vhdl-code-with-variable-in-it>

Assert και Report: <https://insights.sigasi.com/tech/vhdl-assert-and-report/>